

实验九--多周期 IP 核集成 CPU 实验报告

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 求是科学班（计算机）1701

课程名称： 计算机组成实验 同组学生姓名： _____

实验时间： 2019-5-14 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 马德

个人形象照：



一、实验目的和要求

1. 深入理解 CPU 结构
2. 学习 CPU 性能优化:多周期
3. 建立多周期 CPU 测试应用环境
4. IP 核深入应用


二、实验任务和原理

2.1 实验任务

1. 搭建多周期 CPU 测试应用环境
 - 用结构描述重建 Exp03 顶层模块
 - 用多周期 CPU 核替换单周期
2. 用数据通路和控制器核集成替换 CPU 核
 - 除 CPU 外复用 Exp03 的部件模块

2.2 实验原理

2.2.1 多周期处理器测试框架或 SOC 总览

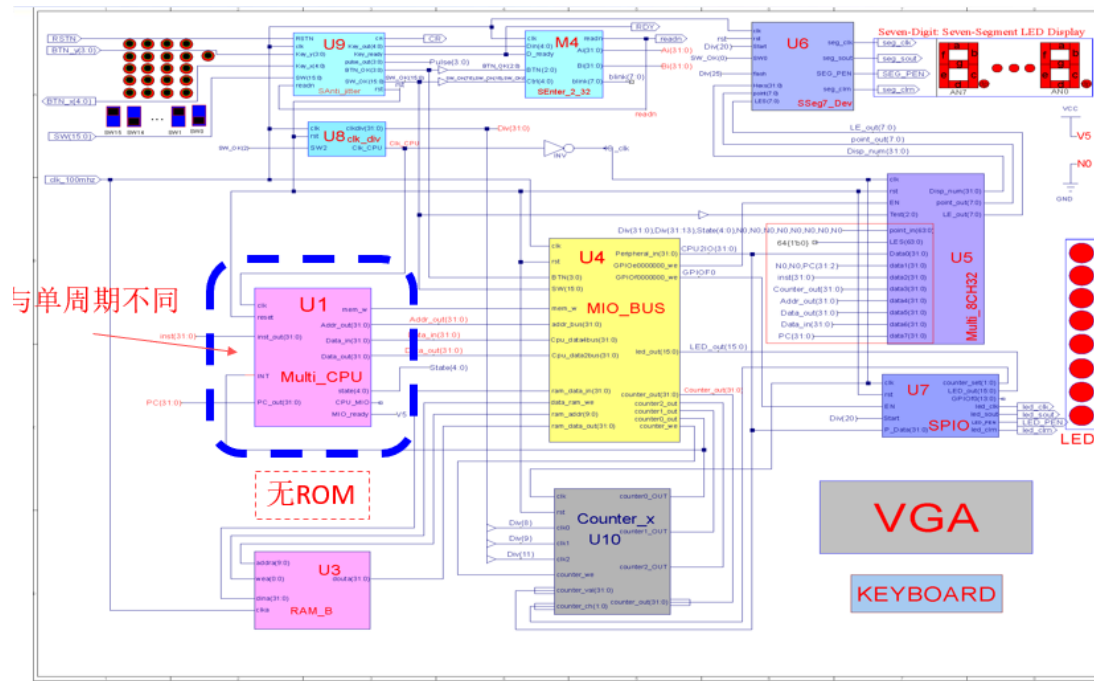


2.2.2 系统分解为九个子模块

- 用此9个模块，用结构描述建立SOC测试构架
- 集成实现多周期处理器SOC

- U1: MCPU
- U2: ROM
- U3: RAM
- U4: 总线(含外设3~4)
- U5: 7段显示接口
- U6: 外设1- 7段显示设备
- U7: 外设2-GPIO接口及LED
- U8: 辅助模块一，通用分频模块
- U9: 辅助模块二，机械去抖模块
- U10: 通用计数器

- Muliti-CPU
- ROM_D
- RAM_B
- MIO_BUS
- Multi_8CH
- S_Seg_Dev
- SPI
- clk_div
- SAnti_jitter
- Counter_x

- 以上除U1外与单周期共享

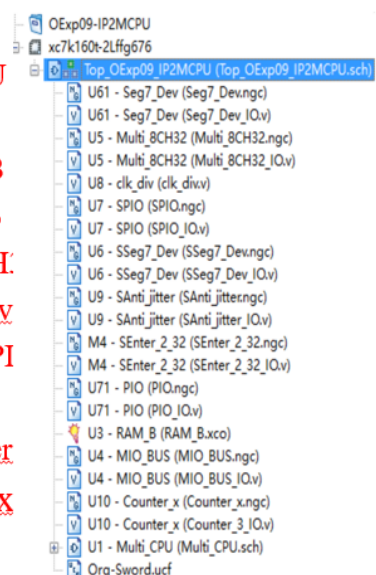


2.2.3 (核心) U1-多周期 CPU 模块: Multi-CPU

□ MIPS 构架

- ⊙ RISC体系结构
- ⊙ 三种指令类型

□ SOC测试模块的处理核心

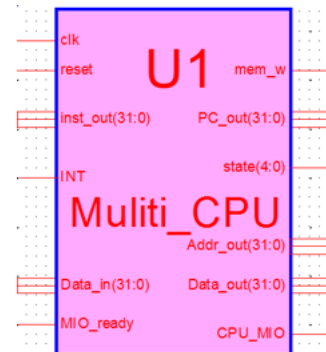- 由数据通路和控制器二个核组成
 - 本实验直接用2个IP核集成
 - 本实验也可先用CPU IP核
 - 调试通过后再用2个IP集成
- 本实验可用IP Core- **U1**
 - 核调用模块[Multi_CPU.ngc](#)
 - 核接口信号模块(空文档): [Multi_CPU.v](#)
 - 核模块符号文档: [Multi_SCPU.sym](#)



2.2.4 CPU 核接口空模块-Multi_CPU.v

```
module Muliti\_CPU ( input wire clk,
                  input wire reset,
                  input wire MIO_ready,    // be used: =1

                  output wire[31:0]PC_out, //Test
                  output[31:0] inst\_out,   //TEST
                  output wire mem_w,     //存储器读写控制
                  output wire[31:0]Addr_out, //数据空间访问地址
                  output wire[31:0]Data_out, //数据输出总线
                  input wire [31:0]Data_in, //数据输入总线
                  output wire CPU_MIO,   // Be used
                  input wire INT        //中断
                  output[4:0]state       //Test
                );

endmodule
```

注意与单周期区别

2.2.5 CPU 部件之一 数据通路: M_datapath


MUX选择更多输入以兼容扩展

□ 本实验用IP 软核- **M_datapath**

- 核调用模块M_atapath.ngc
- 核接口信号模块: M_datapath.v
- 核模块符号文档: M_datapath.sym

□ 重要信号

 - Inst: 指令寄存器输出
- PC_Current: 当前PC(PC+4)
- M_addr: 存储器地址
- Branch(教材中的beq):
 - =1: beq
 - =0: bne
- PCWriteCond: Branch指令




2.2.6 CPU 部件之二-控制器: ctrl

□ 本实验用IP 软核- **ctrl**

- 核调用模块ctrl.ngc
- 核接口信号模块(空文档): ctrl.v
- 核模块符号文档: ctrl.sym

□ 重要信号

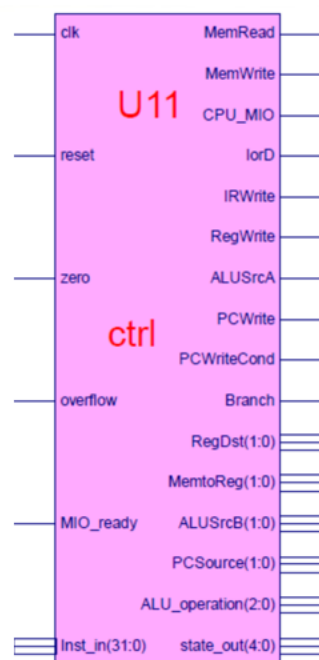- MIO_ready: 外设就绪
 - =0 CPU等待
 - =1 CPU正常运行
 - 本实验恒等于1
- Inst_in: 指令输入, 来自IR输出
- State_out: 状态编码, 用于测试



2.2.7 U3-指令代码存储模块: RAM_B

□ RAM_B

用Distributed Memory Generator没有clk信号
请编辑删除clka引脚。SP3平台用不用

- 将Lab3的ROM和RAM合并
 - 数据代码存储共享
- FPGA内部存储器
 - Block Memory Generator或Distributed Memory Generator
- 容量与Lab3的RAM_B相同
 - 1024×32bit
- 核模块符号文档: RAM_B.sym
 - 自动生成符号不规则, 需要修整



□ 本实验需要重新生成IP固核

- RAM初始化文档: mem.coe
 - 代码与数据合并在一个存储器中
- 核调用模块RAM_B.xco
 - 生成后自动调用关联, 不需要空文档

2.2.8 U4-总线接口模块: MIO_BUS

□ MIO_BUS


- CPU与外部数据交换接口模块
- 本课程实验将数据交换电路合并成一个模块
 - 非常简单, 但非标准, 扩展不方便
 - 后继课程采用标准总线
 - Wishbone总线

□ 基本功能

- 数据存储、Seg7、SW、BTN和LED等接口

□ 本实验用IP 软核- U4

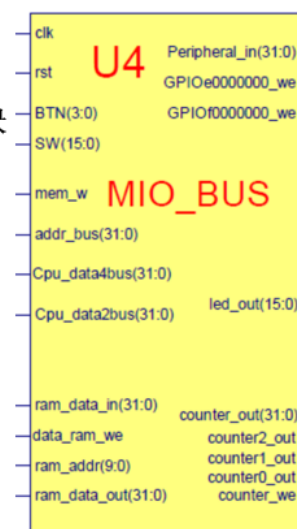- 核调用模块MIO_BUS.ngc
- 核接口信号模块(空文档): MIO_BUS.v
- 核模块符号文档: MIO_BUS.sym



注: 其余原理与单周期一样。

三、主要仪器设备

- | | |
|--|-----|
| 1. 计算机 (Intel Core i5 以上, 4GB 内存以上) 系统 | 1 套 |
| 2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统 | 1 套 |
| 3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具 | 1 套 |

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计工程: OExp09-IP2MCPU

- ◎ 建立 CPU 调试、测试和应用环境
 - ⌚ 顶层用 HDL 实现, 调用 IP 核模块
 - ⊙ 模块名: Top_OExp09_IP2MCPU.sch
- ◎ SOC 集成技术实现测试系统构架
 - ⌚ 复用实验三模块, 除 SCPU 外
 - ⊙ CPU (第三方 IP 核): U1
 - ⊙ RAM (ISE 构建 IP 核): U3
 - ⊙ 总线 (第三方 IP 核): U4
 - ⊙ 八数据通路模块 (实验一 Multi_8CH32): U5
 - ⊙ 七段显示模块 (实验二 SSeg7_Dev IP): U6
 - ⊙ LED 显示模块 (实验二 SPIO 模块): U7
 - ⊙ 通用分频模块 (clk_div): U8
 - ⊙ 开关去抖模块 (IP 核): U9
 - ⊙ 数据输入模块 (IP 核): M4 (目前没有使用)
- ◎ 分解 CPU 为二个 IP 核
 - ⌚ SOC 调试通过后用二个 IP 核构建 MCPU


4.2 设计多周期 CPU 核调用模块

□ 用 HDL 描述 IP 核调用实现 CPU

- 建议模块名: Multi_CPU.v 或 MCPU.v

| 用HDL描述IP核调用实现CPU

- 建议模块名: Multi_CPU.v或MCPU.v

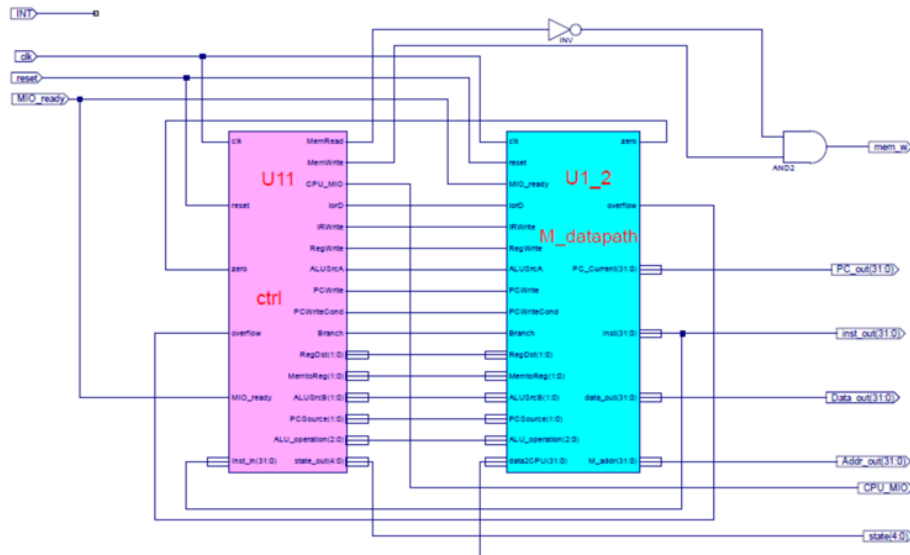

4.3 核集成 CPU 描述结构参考


```

module    Muliti_CPU(input clk,                //muliti_CPU
    input reset,
    input MIO_ready,
    output[31:0] PC_out, //TEST
    output[31:0] inst_out, //TEST
    output mem_w,
    output[31:0] Addr_out,
    output[31:0] Data_out,
    input [31:0] Data_in,
    output CPU_MIO,
    input INT,
    output[4:0]state      //Test
);


```

4.3 用原理图设计 CPU

用逻辑原理图输入CPU设计

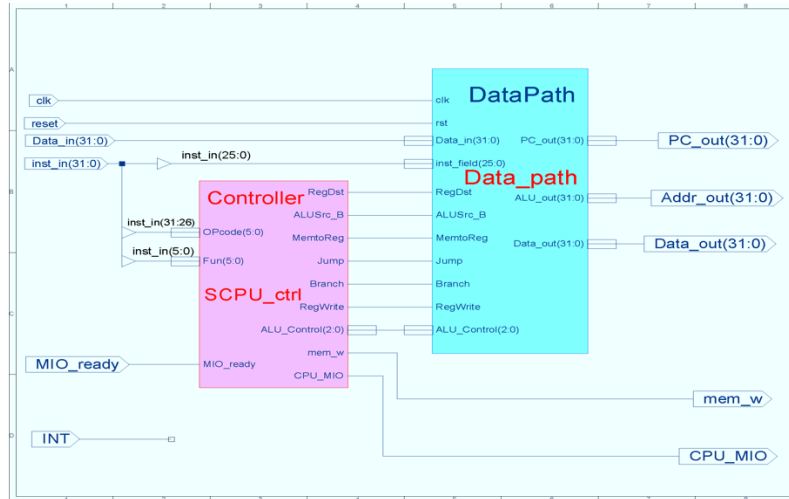

4.4 最终调用模块结构

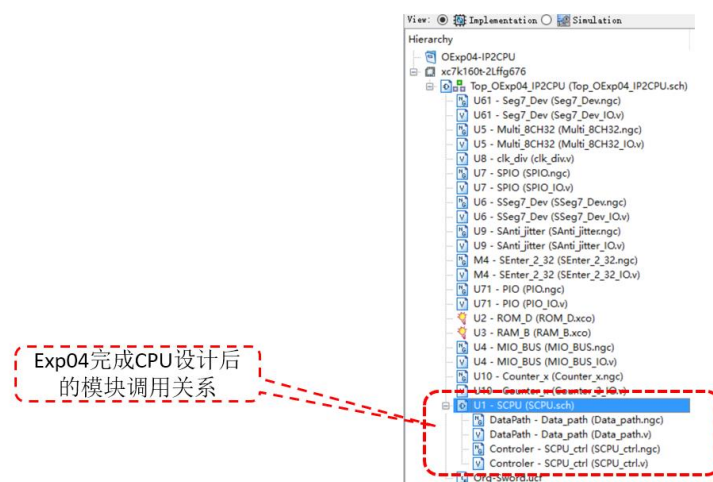

五、实验结果与分析

5.1 multiCPU 顶层模块展示

本实验的核心是：首次建立多周期的 CPU。

因为是第一次建立，这次只需把 ctrl 和 datapath 的带接口的 ngc 拼起来即可。

以前的 CPU 顶层都是画图的，为了使所有部件都代码化，这次我选择用代码写。

下面展示一下 **multi_CPU.v**

```
module Multi_CPU (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire MIO_ready,
    input wire INT,
    output wire[31:0]PC_out,
    output[31:0] inst_out,
    output wire mem_w,
    output wire[31:0]Addr_out,
    output wire[31:0]Data_out,
    input wire [31:0]Data_in,
    output wire CPU_MIO,
    output[4:0]state
);


wire zero, overflow, MemRead, MemWrite;
wire IorD, IRWrite, RegWrite, ALUSrcA, PCWrite, PCWriteCond,
Branch;
wire [1:0] RegDst, MemtoReg, ALUSrcB, PCSrc;
wire [2:0] ALU_operation;
wire [4:0] status_out;
assign mem_w = (~MemRead) && MemWrite;
ctrl m0
(.clk(clk), .reset(reset), .zero(zero), .overflow(overflow), .MIO_ready
(MIO_ready), .Inst_in(inst_out), .MemRead(MemRead), .MemWrite(MemWrite),
.CPU_MIO(CPU_MIO), .IorD(IorD), .IRWrite(IRWrite), .RegWrite(RegWrite),
.ALUSrcA(ALUSrcA), .PCWrite(PCWrite), .PCWriteCond(PCWriteCond), .Branch
(Branch), .RegDst(RegDst), .MemtoReg(MemtoReg), .ALUSrcB(ALUSrcB), .PC
Src(PCSrc), .ALU_operation(ALU_operation), .state_out(state));
M_datapath
m1(.clk(clk), .reset(reset), .MIO_ready(MIO_ready), .IorD(IorD), .IRWrite
(IRWrite), .RegWrite(RegWrite), .ALUSrcA(ALUSrcA), .PCWrite(PCWrite),
.PCWriteCond(PCWriteCond), .Branch(Branch), .RegDst(RegDst), .MemtoReg(
MemtoReg), .ALUSrcB(ALUSrcB), .PCSrc(PCSrc), .ALU_operation(ALU_o
```

```

peration), .data2CPU(Data_in), .zero(zero), .overflow(overflow), .PC_Cu
rrent(PC_out), .Inst(inst_out), .data_out(Data_out), .M_addr(Addr_out))
;
endmodule

```

 两个关键部件 SCPU_ctrl 和 Data_path 依然是调用 ngc 的。接口如下：




5.2 搭建顶层模块

只需把单周期实验的顶层模块拿过来加以改动即可。

因为顶层模块接线比较复杂，我依然采用了画图的形式（而且只需做小小改动，换一下接线即可）

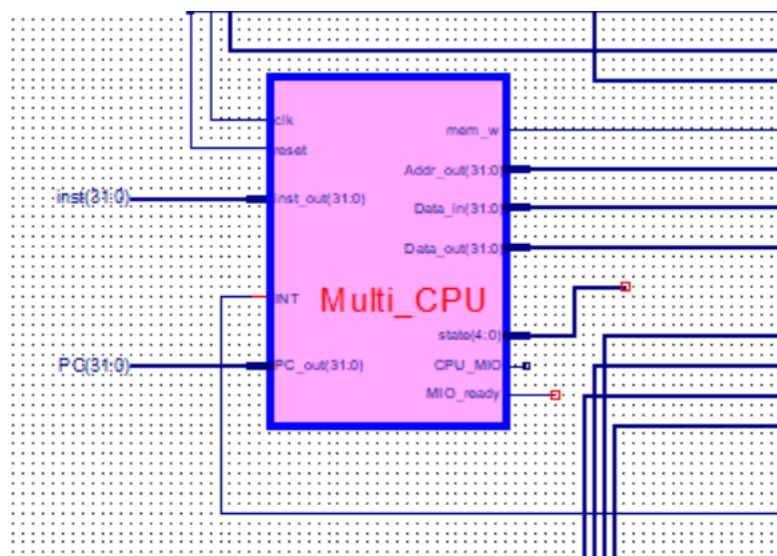
但是 sch 还是有一个不方便的地方，每当我 CPU 符号重新生成(比如少写了一个接口)，在顶层模块中的接口会全部乱掉，又要重新接了。



5.3 实验现象一

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=111。

输出 CPU 指令字节地址 PC_out。



 


□ 实验现象 1

5.4 实验现象二

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=001。

输出 CPU 指令字地址 PC_out[31:2]。

   


□ 实验现象 2

5.5 实验现象三

$SW[0]=0, SW[3]=1, SW[4]=1$ 。

矩形框跳舞。

 


□ 实验现象 3

5.4 实验现象四

SW[0]=1, SW[3]=1。

全速时钟。

 

□ 实验现象 4

六、讨论、心得

随着理论的推进，实验也终于从单周期到多周期了。

从单周期换到多周期，体现在数位板上的一个最大的特点是：运行每一条指令的时间是不一样的。其实也很好理解，由理论课学到的知识，SW 和 LW 很慢，需要 5 步；不同的指令计算需要 4 步；J 指令只要 3 步。不同指令步数不同，运行速度自然不同。

理论上来说，多周期会比单周期速度快，但是实际上速度差不多。好像是因为多周期和单周期的时钟频率都差不多，而且比较低，多周期无法体现优势。

本次实验还算比较简单。因为是多周期的第一次实验，

此外，多周期的 CPU 会比单周期稍微复杂一些。

实验十-- CPU 设计之数据通路

姓名: 蒋仕彪 学号: 3170102587 专业: 求是科学班(计算机) 1701

课程名称: 计算机组成实验 同组学生姓名:

实验时间: 2019-5-21 实验地点: 紫金港东 4-509 指导老师: 马德

一、实验目的和要求

1. 深入运用寄存器传输控制技术
2. 深入掌握 CPU 的核心：数据通路组成与原理
3. 设计多周期数据通路
4. 测试方案的设计
5. 测试程序的设计

二、实验任务和原理

2.1 实验任务


- 1. 设计 9+ 条指令的多周期数据通路
 - 设计多周期数据通路逻辑原理图
 - R-Type: add, sub, and, or, slt, nor*;
I-Type: lw, sw, beq;
J-Type: J
 - 用硬件描述语言设计实现数据通路
 - ALU 和 Regs 调用 Exp04 设计的模块
 - 替换 Exp09 数据通路核
 - 2. 数据通路测试
 - 设计测试方案与测试程序
- 通路测试: I-格式通路、R-格式通路

2.2 实验原理

2.2.1 多周期数据通路结构

□ 找出指令的通路：5+1个MUX

■ 比单周期增加了什么通道？

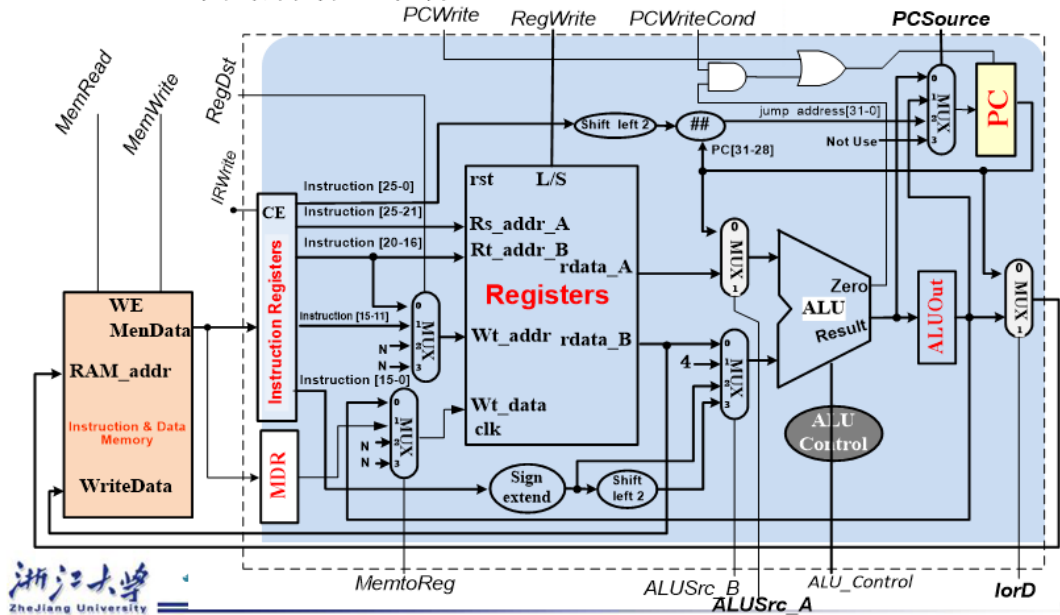

2.2.2 多周期控制信号定义

信号	源数目	功能定义	赋值0时动作	赋值1时动作
ALUScrA	?	ALU端口A输入选择	选通PC	选通A暂存器
ALUSrc_B		选择ALU端口B数据来源	01:常数4 00:选能寄存器B 10:扩展后的数据 11:扩展左移的数据;	
RegDst	?	寄存器写地址选择(考虑扩展)	选择指令rt域	选择指令rs域
MemtoReg	?	寄存器写数据选择(考虑扩展)	选通暂存器F	选通暂存器MDR
lorD	?	(新增)选择存储器地址端addr的来源	选通PC	选通暂存器F
PCSource	?	(新增)选择打入PC的数据来源	00:ALU输出,01:选择F暂存器 10:jump	
PCWriteCond	?	(新增)设置PC的工作模式	未使用	将PC置为写模式
IRWrite	?	(新增)设置IR工作模式	未使用	将IR置为写模式
Branch	?	Beq指示(考虑Bne扩展)	选择PC+4	转移地址
RegWrite	-	寄存器写控制		写模式
MemWrite	-	存储器写控制		
MemRead	-	存储器读控制		
ALU_Control	000- 111	3位ALU操作控制	参考表 Exp04	Exp04

三、主要仪器设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统

1 套
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统

1 套
3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具

1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计工程：OExp10-MDP

- ◎ 设计 CPU 之数据通路

☞ 根据理论课分析讨论设计 9+ 条指令的数据通路

☞ 仿真测试 M_Datapath.v 模块
- ◎ 集成替换验证通过的数据通路模块

☞ 替换实验四(Exp09)中的 M_Datapath.ngc 核

☞ 顶层模块沿用 Exp09

⊙ 模块名：Top_OExp09_MDP.v
- ◎ 测试数据通路模块

☞ 设计测试程序(MIPS 汇编)测试：

☞ ALU 功能

☞ I-指令通路


☞ R-指令通路

4.4 设计要点

- 建立 DataPath HDL 输入模板

□ 设计 PC 通路


■ 调用 REG32 和 MUX4T1_32 模块

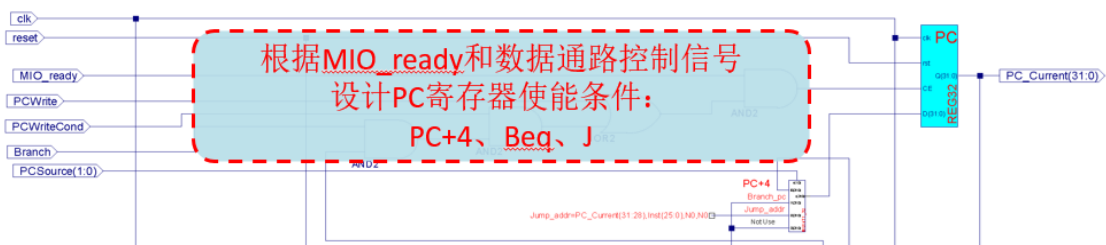

■ 参考描述

```
assign      CE = MIO_ready ?&& (PCWrite || (PCWriteCond && zero&&Branch));
            res(31:0)  ALU_Out(31:0) PC_Current(31:28),Inst(25:0),N0,N0
MUX4T1_32 MUX6(.IO(PC+4?),.I1(Beq?),.I2(Jump?),.I3(No Use),.o(PC_next));
REG32     PC(.clk(???),.rst(???),.CE(CE),.D(PC_next),.Q(PC_Current));
            .....      clk      reset
```

4.3 完整支持 9+ 条指令的数据通路参考描述

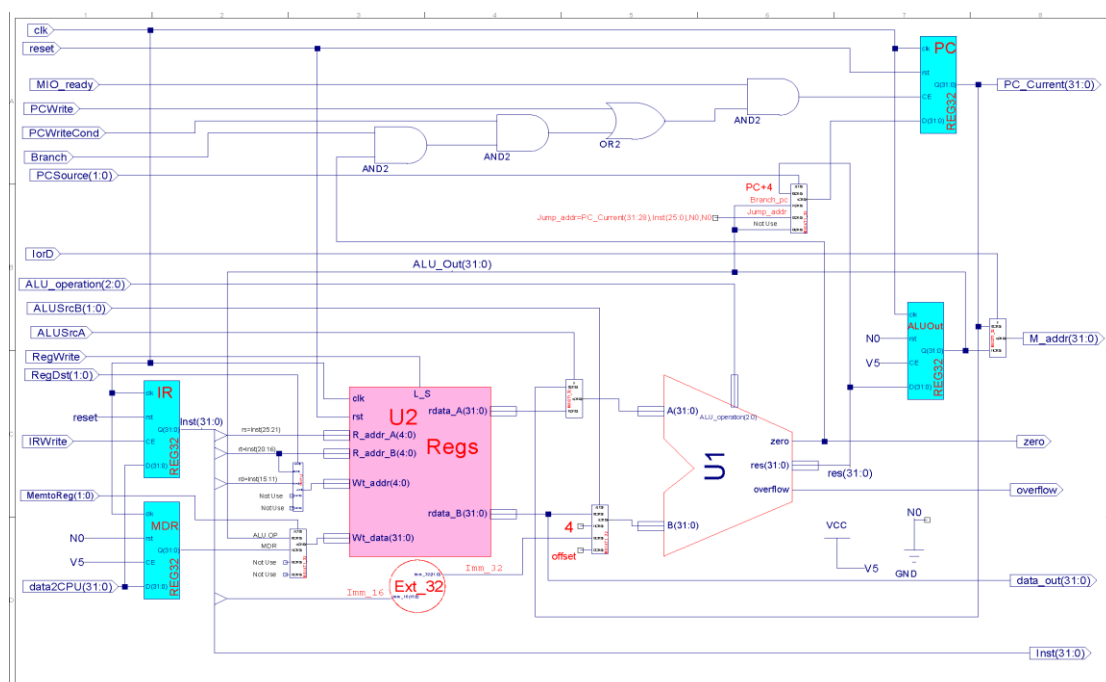

4.4 仿真测试

□ 数据通路仿真调试

- 参考实验五，注意多周期时序

- M_Datapath 模块仿真

- 语法检查没有 Errors 和 warnings 后仿真测试

- 仿真激励代码设计要点

- 只做功能性测试，不做性能和完备性测试

- 通路功能测试

- » 选择 9 条指令所有可能通路的代表指令

- » 激励输入：

- 计算出不同指令控制信号、代表数据和时序
- clk、rst

- ALU 功能测试

- » 选择 add、and、sub、or、nor、slt 指令

- 计算出对应指令的输入控制信号和代表数据

- » 选择 Beq 比较、Load 和 Store 测试地址计算

- Regs 功能测试

- » add 指令代表作寄存器遍历测试

4.5 M_Datapath 替换集成


集成替换

- 仿真正确后替换Exp09的数据通路IP核

清理Exp09工程

- 移除工程中的数据通路核
 - Exp09工程中移除数据通路核关联
- 删除工程中的数据通路核文件
 - M_Datapath.ngc并替换 M_Datapath.v 文件
 - 在Project菜单中运行:
Cleanup Project Files ...
- 建议用Exp09资源重建工程
 - 除M_Datapath.ngc核

Exp09需要清理的核

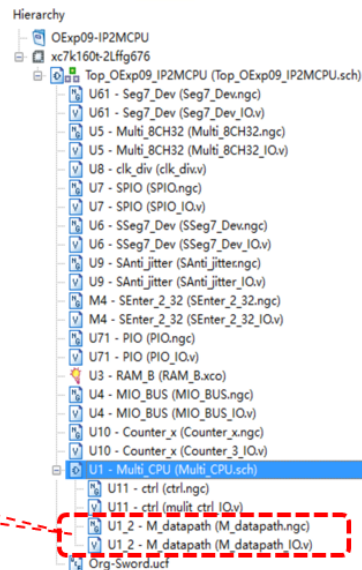


集成替换DapaPath核后的模块层次结构

控制器不变
仍然使用IP核

Exp10完成数据通路替换
后的模块调用关系

需要寄存器锁在:
指令、PC计数器、存储器地址和ALU输出

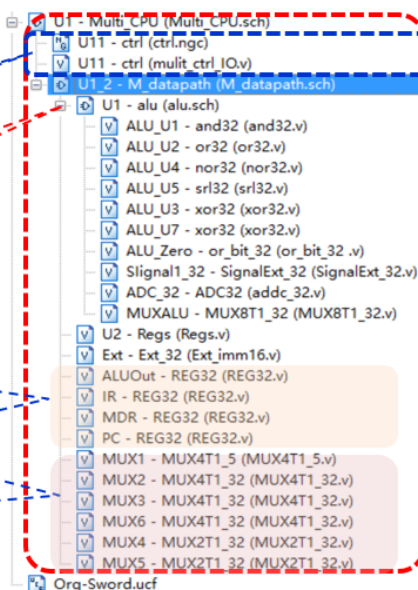六个多路选择器:
MUX1,2: Regs输入; MUX6: PC计数器;
MUX5: 存储器地址和MUX3,4: ALU输入



五、实验结果与分析

5.1 M_datapath.v 源码展示

ALU, regs 等部件在单周期时已经写过，可以直接拿过来。

所以本次实验的核心是设计多周期的 datapath。

多周期的数据通路连线会十分复杂，而且容易出错，于是我选择写代码的方式。一个要注意的地方是，很多单周期中具有接口，在多周期处要拓宽成 2 位或者 3 位。

```
module M_datapath(input clk,
                  input reset,

                  input MIO_ready,
                  input IorD,
                  input IRWrite,
                  input[1:0] RegDst,
                  input RegWrite,
                  input[1:0] MemtoReg,
                  input ALUSrcA,

                  input[1:0] ALUSrcB,
                  input[1:0] PCSource,
                  input PCWrite,
                  input PCWriteCond,
                  input Branch,
                  input[2:0] ALU_operation,

                  output[31:0] PC_Current,
                  input[31:0] data2CPU,
                  output[31:0] Inst,
                  output[31:0] data_out,
                  output[31:0] M_addr,

                  output zero,
                  output overflow
);
    wire V5, N0;
    assign V5 = 1'b1;
    assign N0 = 1'b0;

    wire [31:0] Q, ALU_out;
    wire [31:0] RdataA, RdataB;
```

```

    wire [31:0] imm32, offset, four, res;
    wire [31:0] Jump_addr, Prenode;

    REG32 IR
    (.clk(clk), .rst(reset), .CE(IRWrite), .D(data2CPU), .Q(Inst));
    REG32 MDR(.clk(clk), .rst(N0), .CE(V5), .D(data2CPU), .Q(Q));

    Regs U2
    (.clk(clk), .rst(reset), .R_addr_A(Inst[25:21]), .R_addr_B(Inst[20:16])
    ,.Wt_addr(RegDst[0] ? Inst[15:11] : Inst[20:16]),.
    Wt_data(MemtoReg[0] ? Q :ALU_out),.L_S(RegWrite), .rdata_A(RdataA),
    .rdata_B(RdataB));

    assign data_out = RdataB;
    assign imm32={Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15],
    Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15],
    Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15], Inst[15:0]};
    assign four = 32'h00000004;
    assign offset = {imm32[29:0], N0, N0};

    ALU U1(.A(ALUSrcA ? RdataA : PC_Current), .B(ALUSrcB[1] ?
    (ALUSrcB[0] ? offset : imm32) : (ALUSrcB[0] ? four :
    RdataB)), .ALU_operation(ALU_operation), .zero(zero), .res(res), .overf
    low(overflow));

    REG32
    ALUOut(.clk(clk), .rst(N0), .CE(V5), .D(res), .Q(ALU_out));

    assign Jump_addr = {PC_Current[31:28], Inst[25:0], N0, N0};
    assign Prenode = PCSource[1] ? (PCSource[0] ? ALU_out :
    Jump_addr) : (PCSource[0] ? ALU_out : res);

    REG32 PC(.clk(clk), .rst(reset), .CE(MIO_ready && ((Branch &&
    zero && PCWriteCond) || PCWrite)), .D(Prenode), .Q(PC_Current));

    assign M_addr = IorD ? ALU_out : PC_Current;

endmodule

```

5.2 Multi_CPU.v 源码展示



因为 multi_CPU.v 我是采用代码描述的，几乎不用修改就可以兼容 m_datapath.v。

```
module Multi_CPU (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire MIO_ready,
    input wire INT,
    output wire[31:0]PC_out,
    output[31:0] inst_out,
    output wire mem_w,
    output wire[31:0]Addr_out,
    output wire[31:0]Data_out,
    input wire [31:0]Data_in,
    output wire CPU_MIO,
    output[4:0]state
);
    wire zero, overflow, MemRead, MemWrite;
    wire IorD, IRWrite, RegWrite, ALUSrcA, PCWrite, PCWriteCond,
Branch;
    wire [1:0] RegDst, MemtoReg, ALUSrcB, PCSource;
    wire [2:0] ALU_operation;
    wire [4:0] status_out;
    assign mem_w = (~MemRead) && MemWrite;
    ctrl m0
(.clk(clk), .reset(reset), .zero(zero), .overflow(overflow), .MIO_ready
(MIO_ready), .Inst_in(inst_out), .MemRead(MemRead), .MemWrite(MemWrite),
.CPU_MIO(CPU_MIO), .IorD(IorD), .IRWrite(IRWrite), .RegWrite(RegWrite),
.ALUSrcA(ALUSrcA), .PCWrite(PCWrite), .PCWriteCond(PCWriteCond), .Branch
Branch), .RegDst(RegDst), .MemtoReg(MemtoReg), .ALUSrcB(ALUSrcB), .PC
Source(PCSource), .ALU_operation(ALU_operation), .state_out(state));
    M_datapath
m1(.clk(clk), .reset(reset), .MIO_ready(MIO_ready), .IorD(IorD), .IRWrite
(IRWrite), .RegWrite(RegWrite), .ALUSrcA(ALUSrcA), .PCWrite(PCWrite),
.PCWriteCond(PCWriteCond), .Branch(Branch), .RegDst(RegDst), .MemtoReg(
MemtoReg), .ALUSrcB(ALUSrcB), .PCSource(PCSource), .ALU_operation(ALU_o
peration), .data2CPU(Data_in), .zero(zero), .overflow(overflow), .PC_Cu
rrent(PC_out), .Inst(inst_out), .data_out(Data_out), .M_addr(Addr_out))
;
endmodule
```

5.3 实验现象一

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=111。




输出 CPU 指令字节地址 PC_out。

  

□ 实验现象 1

   5.4 实验现象二

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=001。
输出 CPU 指令字地址 PC_out[31:2]。




□ 实验现象 2

5.5 实验现象三

SW[0]=0, SW[3]=1, SW[4]=1。

矩形框跳舞。

 


□ 实验现象 3

5.6 实验现象四

SW[0]=1, SW[3]=1。

全速时钟。

 

□ 实验现象 4

六、讨论、心得

上次实验是写好了 MCPU 的顶层模块，这次就是先拆解 Data_path 了。感觉实验设计的老师煞费苦心，设计的实验也蛮不错的。这和单周期的套路也很一般。

在最近的一次验收中，马老师突然路过我旁边，问我多周期输出的 PC_out 和单周期有什么不一样。那时候我正放的是跑马灯程序的 PC_out，我突然愣住了，感觉没有什么不一样的变化。他在旁边斥责了我一会后，我才突然意识到，多周期的 PC_out 执行的速度不一样，因为有些指令只要 3 步就行，有些却要五步。

感觉马老师煞费苦心想强调这一点，我却还是没有很快意识到>_<。

我也再一次深刻地认识到，写代码比画图优秀多了，不但易于移植，每次底层模块有一个小改动（比如增加了一个接口），顶层模块也几乎不用做出修改。

实验十一--多周期 CPU 设计-控制器设计

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 求是科学班（计算机）1701

课程名称： 计算机组成实验 同组学生姓名：

实验时间： 2019-5-28 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 马德

一、实验目的和要求

1. 运用寄存器传输控制技术
2. 掌握 CPU 的核心：指令执行过程与控制流关系
3. 设计控制器
4. 学习测试方案的设计
5. 学习测试程序的设计

二、实验任务和原理

2.1 实验任务

1. 设计 9+条指令的控制器
 - 用硬件描述语言设计实现控制器
 - 此实验在 Exp10 的基础上完成
2. 设计控制器测试方案：
 - OP 译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
 - 运算控制测试：Function 译码测试
3. 设计控制器测试程序


2.2 实验原理

2.2.1 控制器设计方案


- 控制器实现有多种方法
 - 状态转换实现：
 - 状态表→状态方程→激励方程→HDL 描述
 - 或状态表→HDL 行为描述
 - 激励方程和输出信号：

- HDL 直接描述
- ROM/ PLA (教材光盘)
- MUX
- 门电路
- 这里根据时序电路的一般设计流程分析
 - 实现时可以选用任意一种方法。建议：
 - 9+条指令不是非常复杂，用激励方程 HDL 描述实现
 - 指令较多时用 HDL 直接描述状态表实现

2.2.2 控制器与控制对象

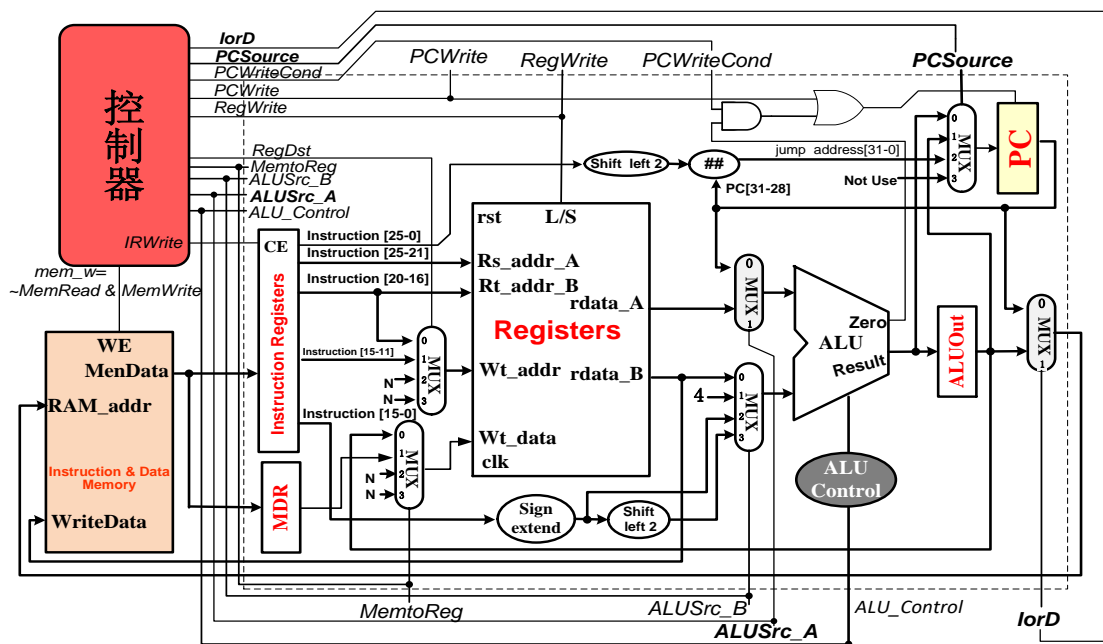

2.2.3 9+指令的状态机：根据设计指令画出

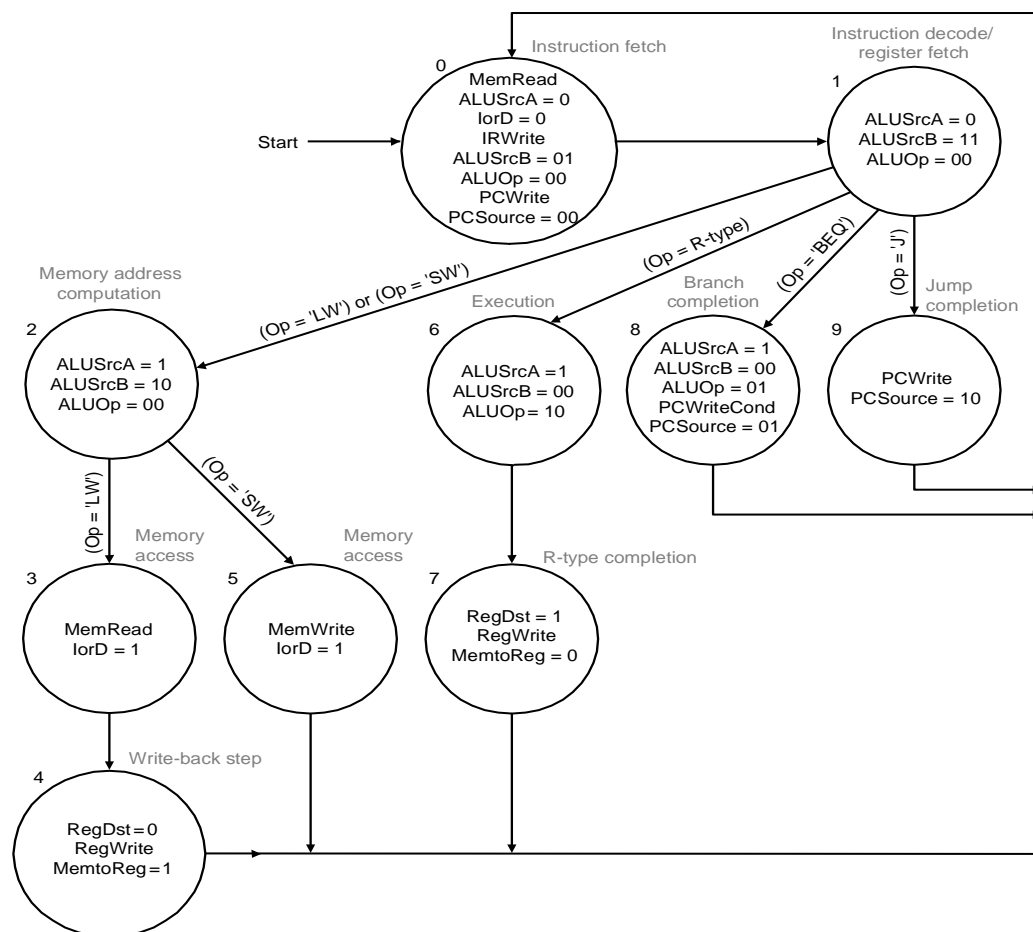

2.2.4 状态转换表/次态表

□ 根据状态图和输入变量 $OP_0 \sim OP_5$ 写出状态转换表

- 4 个状态变量共有 16 个状态，其中 1010~1111 六个状态为非工作状态
- 操作码有 6 个变量，共 $2^6=64$ 个最小项组合，只有 5 种组合为有效输入，其余为无效输入，可作任意项考虑。

序号	现 态	输 入(指令操作码)						次 态				备注
	Q_{3n} Q_{2n} Q_{1n} Q_{0n}	Op_5	Op_4	Op_3	Op_2	Op_1	Op_0	Q_{3n+1}	Q_{2n+1}	Q_{1n+1}	Q_{0n+1}	
0	0 0 0 0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	1 Op无关
1	0 0 0 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6 R-type
		1	0	x	0	1	1	0	0	1	0	2 L/S
		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	8 Beq
		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	9 Jump
2	0 0 1 0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3 Load
		1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	5 Store
3	0 0 1 1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4 Load
4	0 1 0 0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0 Load
5	0 1 0 1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0 Store
6	0 1 1 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7 R-type
7	0 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 R-type
8	1 0 0 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 Beq
9	1 0 0 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0 Jump

2.2.5 状态方程

□ 根据状态转换表可以写出状态方程如下：

$$Q_{3n+1} = \text{State1 (Beq + Jump)}$$

$$Q_{2n+1} = \text{State1 Rtype + State2 Store + State3 Load + State6 Rtype}$$

$$Q_{1n+1} = \text{State1 (Rtype + LS) + State2 Load + State6 Rtype}$$

$$Q_{0n+1} = \text{State0 + State1 Jump + State2 Load + State2 Store + State6 Rtype}$$

$$Q_{3n+1} = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}(\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0)$$

$$Q_{2n+1} = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

$$Q_{1n+1} = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}(\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{O}p_5\bar{O}p_4X\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0) + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

$$Q_{0n+1} = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}\bar{Q}_{0n} + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

□ Op₄全是“0”可以简化，但意义不大

2.2.6 激励方程

□ 根据D触发器特征方程和状态方程可得D触发器激励函数：

$$D_3 = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}(\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0)$$

$$D_2 = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}(\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{O}p_5\bar{O}p_4X\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0) + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

$$D_0 = \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}\bar{Q}_{0n} + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}\bar{Q}_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \bar{Q}_{3n}\bar{Q}_{2n}Q_{1n}Q_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0 + \\ \bar{Q}_{3n}Q_{2n}Q_{1n}\bar{Q}_{0n}\bar{O}p_5\bar{O}p_4\bar{O}p_3\bar{O}p_2\bar{O}p_1\bar{O}p_0$$

$$D_3 = \text{State1 (Beq + Jump)}$$

$$D_2 = \text{State1 Rtype + State2 Store + State3 Load + State6 Rtype}$$

$$D_1 = \text{State1 (Rtype + LS) + State2 Load + State6 Rtype}$$

$$D_0 = \text{State0 + State1 Jump + State2 Load + State2 Store + State6 Rtype}$$

□ 这一步完成了状态转换的设计

- 根据D触发器激励方程可以画出状态转换逻辑
- 现代工程设计已经不需要自己求解
 - EDA综合器会自动综合

2.2.7 状态激励表

- 也可以根据D触发器特征和状态表得到状态激励表
 - 和状态表类同，仅输出是触发器输入D，一般用状态方程配方
 - 输出真值信号太多，需要另列
 - 采用Moore状态机，输出仅与状态有关

序号	现 态	输 入(指令操作码)	D触发器输入	输出	备注
	$Q_{3n} Q_{2n} Q_{1n} Q_{0n}$	Op5 Op4 Op3 Op2 Op1 Op0	$D_3 D_2 D_1 D_0$	另列	
0	0 0 0 0	x x x x x x	0 0 0 1		Op无关
1	0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0 1 1 0		R-type
		1 0 x 0 1 1	0 0 1 0		L/S
		0 0 0 1 0 0	1 0 0 0		Beq
		0 0 0 0 1 0	1 0 0 1		Jump
2	0 0 1 0	1 0 0 0 1 1	0 0 1 1		Load
		1 0 1 0 1 1	0 1 0 1		Store
3	0 0 1 1	1 0 0 0 1 1	0 1 0 0		Load
4	0 1 0 0	1 0 0 0 1 1	0 0 0 0		Load
5	0 1 0 1	1 0 1 0 1 1	0 0 0 0		Store
6	0 1 1 0	0 0 0 0 0 0	0 1 1 1		R-type
7	0 1 1 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0		R-type
8	1 0 0 0	0 0 0 1 0 0	0 0 0 0		Beq
9	1 0 0 1	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0		Jump

2.2.8 输出信号真值表(状态激励表另列部分)

- 根据状态图和多周期数据通路控制要求信号真值表如下：

输入 $Q_{3n} Q_{2n} Q_{1n} Q_{0n}$ (当前状态—现态)										输出控制信号
0000 IF	0001 ID	0010 MEN-Ex	0011 MEN-RD	0100 LW_WB	0101 MEM_W	0110 R_Exc	0111 R_WB	1000 Beq_Exc	1001 J	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PCWrite
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PCWriteCond
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	IorD
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	MemRead
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	MemWrite
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IRWrite
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	MemtoReg
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PCSource1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PCSource0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	ALUOp1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	ALUOp0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	ALUSrcB1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ALUSrcB0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	ALUSrcA
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	RegWrite
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	RegDst

2.2.9 多周期控制信号定义：

▣ 实验十定义的数据通路控制信号

信号	源数目	功能定义	赋值0时动作	赋值1时动作
<u>ALUScrA</u> <u>ALUSrc_B</u>	?	ALU端口A、B输入选择		
<u>RegDst</u>	?	寄存器写地址选择(考虑扩展)		
<u>MemtoReg</u>	?	寄存器写数据选择(考虑扩展)		
<u>IorD</u>	?	新增	请填写信号赋值时 对应操作	
<u>PCSource</u>	?	新增		
<u>PCWriteCond</u>	?	新增		
.....	?	新增		
<u>Branch</u>	?	<u>Beq</u> 指示(考虑 <u>Bne</u> 扩展)		
<u>RegWrite</u>	-	寄存器写控制		
<u>MemWrite</u>	-	存储器写控制		
<u>MemRead</u>	-	存储器读控制		
<u>ALU_Control</u>	000- 111	3位ALU操作控制	参考表 Exp04	Exp04

2.2.10 兼容 Exp10 的数据通路完善输出信号真值表

状态 \ 输出信号	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
	IF	ID	MEM-Ex	MEM-RD	LW_WB	MEM_W	R_Exc	R_WB	Beq_Exc	J
<u>PCWrite</u>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<u>PCWriteCond</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<u>IorD</u>	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<u>MemRead</u>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<u>MemWrite</u>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<u>IRWrite</u>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>MemtoReg</u>	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00
<u>PCSource1</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<u>PCSource0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<u>ALUSrcA</u>	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
<u>ALUSrcB1</u>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<u>ALUSrcB0</u>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>RegWrite</u>	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
<u>RegDst</u>	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00
<u>Branch</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<u>ALUOp1</u>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<u>ALUOp0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<u>MEM_IO</u>	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

三、主要仪器设备

- | | |
|--|-----|
| 1. 计算机 (Intel Core i5 以上, 4GB 内存以上) 系统 | 1 套 |
| 2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统 | 1 套 |
| 3. Xilinx ISE14.4 及以上开发工具 | 1 套 |

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计工程 OExp11-OwnMCPU

◎ 设计多周期 CPU 之控制器

- ☞ 根据 Exp10 数据通路及指令设计状态图和状态真值表
- ☞ 根据状态表完成控制器电路, HDL 描述实现
 - ◎ 必须根据状态表结构描述或激励方程描述实现
- ☞ 仿真测试控制器模块

◎ 集成替换验证后的控制器模块

- ☞ 替换实验十(Exp10)中的 ctrl.ngc 核
- ☞ 顶层模块延用 Exp10: 模块名: Top_OExp10_OwnMCPU.v

◎ 测试控制器模块

- ☞ 设计测试程序(MIPS 汇编)测试:
- ☞ OP 译码测试:
 - ◎ R-格式、访存指令、分支指令, 转移指令
- ☞ 运算控制测试: Function 译码测试

4.2 设计要点

□ 设计主控制器模块

- 完成输出信号真值表
 - 用 HDL 直接描述实现状态转换并输出控制信号
 - 或用激励方程实现状态转换并输出控制信号

□ 设计 ALU 操作译码

- 分离出单周期的 ALU 译码模块并修改调用
- 使用 DEMO 作功能初步调试
 - ALU 必须运算包含 “nor”操作
 - 否则需要修改或重新设计调试程序

□ 仿真主控制器电路模块

- 可以单独或合并仿真, 但最后要合并为一个控制模块

五、实验结果与分析

5.1 ctrl 实现的两大思路选择

设计多周期的 ctrl.v 是比较复杂的。我看了 PPT 后总结了一下，一共有两种大的方向来实现这个模块：

- ① 对于每一种状态，用 verilog 语言来直接描述不同输入下状态机之间的转换。
- ② 无脑列出每一种状态被得到的函数表达式（一定一堆 and 最后 or 起来），并化简。

① 和 ② 在 PPT 中都有提示给出，我最终选择了①。因为 ① 虽然代码长，但理解和调试起来很清晰。②虽然代码短，一旦写错后，调起来就是一个噩梦。

5.2 一个小模块：ALU_decoder.v 的实现

```
module ALU_Decoder(  
    input [1:0] ALUOp,  
    input [5:0] Fun,  
    output reg [2:0] ALU_Control  
);  
parameter AND = 3'b000, OR = 3'b001, ADD = 3'b010, SUB = 3'b110,  
           NOR = 3'b100, SLT = 3'b111, XOR = 3'b011, SRL = 3'b101;  
always @ * begin  
    case(ALUOp)  
        2'b00: ALU_Control = 3'b010;  
        2'b01: ALU_Control = 3'b110;  
        2'b10:  
            case (Fun[5:0])  
                6'b100000: ALU_Control = ADD;  
                6'b100010: ALU_Control = SUB;  
                6'b100100: ALU_Control = AND;  
                6'b100101: ALU_Control = OR;  
                6'b100111: ALU_Control = NOR;  
                6'b101010: ALU_Control = SLT;  
                6'b000010: ALU_Control = SRL;  
                6'b000000: ALU_Control = XOR;  
                default: ALU_Control = ADD;  
            endcase  
        2'b11: ALU_Control = 3'b111; //slti  
    endcase  
end  
endmodule
```

5.3 multi_ctrl.v 模块实现

在这个模块里，一共分为几个步骤：

- ① 用 ALU_decoder 翻译出丢给 ALU 的指令。
- ② 定义每一个状态的二进制编码。
- ③ 定义每一个状态的控制信号。
- ④ 定义状态之间的转移。

由于 PPT 里已经给出了所有状态的常数，我只需写好状态之间的转移函数，并把他们连接在一起即可。

```
module ctrl(input clk,
            input reset,
            input [31:0] Inst_in,
            input zero,
            input overflow,
            input MIO_ready,
            output reg MemRead,
            output reg MemWrite,
            output [2:0]ALU_operation,
            output [4:0]state_out,

            output reg CPU_MIO,
            output reg IorD,
            output reg IRWrite,
            output reg [1:0]RegDst,
            output reg RegWrite,
            output reg [1:0]MemtoReg,
            output reg ALUSrcA,
            output reg [1:0]ALUSrcB,
            output reg [1:0]PCSource,
            output reg PCWrite,
            output reg PCWriteCond,
            output reg Branch
            );
reg [3:0] state;
reg [1:0] ALUop;

ALU_Decoder
ALU_D(.ALUop(ALUop), .Fun(Inst_in[5:0]), .ALU_Control(ALU_operation));

parameter IF = 4'b0000, ID = 4'b0001, Mem_Ex = 4'b0010,
```

```

Mem_RD = 4'b0011, LW_WB = 4'b0100, Mem_W = 4'b0101,
R_Exc = 4'b0110, R_WB = 4'b0111, Beq_Exc = 4'b1000,
J = 4'b1001, Error = 4'b1111;

`define Datapath_signals {PCWrite, PCWriteCond, IorD, MemRead,
MemWrite, IRWrite, MemtoReg, PCSrc, ALUSrcA, ALUSrcB, RegWrite,
RegDst, Branch, ALUOp, CPU_MIO}

parameter value0 = 20'b1001010000000100000000,
value1 = 20'b0000000000001100000000,
value2 = 20'b0000000000011000000000,
value3 = 20'b0011000000000000000001,
value4 = 20'b0000000010000010000000,
value5 = 20'b0010100000000000000001,
value6 = 20'b000000000010000000100,
value7 = 20'b000000000000001010000,
value8 = 20'b01000000011000001010,
value9 = 20'b10000000100000000000;

always @ * begin
    case (state) //state
        IF: `Datapath_signals = value0;
        ID: `Datapath_signals = value1;
        Mem_Ex: `Datapath_signals = value2;
        Mem_RD: `Datapath_signals = value3;
        LW_WB: `Datapath_signals = value4;
        Mem_W: `Datapath_signals = value5;
        R_Exc: `Datapath_signals = value6;
        R_WB: `Datapath_signals = value7;
        Beq_Exc: `Datapath_signals = value8;
        J: `Datapath_signals = value9;
        default: `Datapath_signals = value0;
    endcase
end

always @ (posedge clk or posedge reset)
    if (reset==1) state <= IF;
    else
        case (state)
            IF: if (MIO_ready) state <= ID; else state <= IF;
            ID: case (Inst_in[31:26])
                6'b000000: state <= R_Exc; //R-type OP
                6'b100011: state <= Mem_Exc; //Lw
                6'b101011: state <= Mem_Exc; //Sw
            endcase
        endcase
    end

```

```

        6'b000100: state <= Beq_Exc; //Beq
        6'b000010: state <= J;      //J
        default:   state <= Error;

    endcase


    Mem_Exc: if (Inst_in[31:26] == 6'b100011) state <= Mem_RD;
else state <= Mem_W;
    Mem_RD: state <= LW_WB;
    LW_WB:  state <= IF;
    Mem_W:  state <= IF;
    R_Exc:  state <= R_WB;
    R_WB:   state <= IF;
    Beq_Exc: state <= IF;
    J:      state <= IF;
    Error:  state <= Error;
    default: state <= Error;

endcase
endmodule

```

5.4 最终整个 CPU 的架构



到实验十一位置，我们完整地把多周期的 CPU 给搭出来了。
 以下是顶层框架。

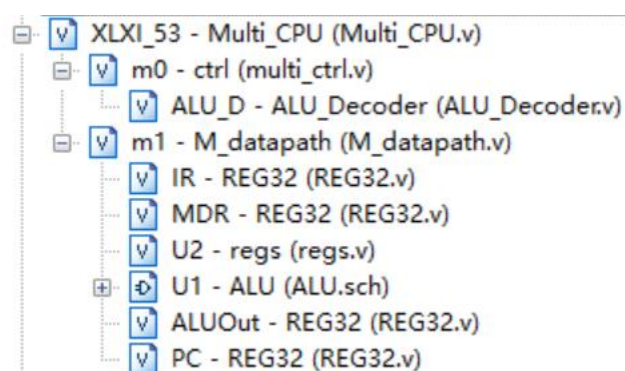

5.4 实验现象一

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=111。




输出 CPU 指令字节地址 PC_out。

  

□ 实验现象 1

   5.5 实验现象二

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=001。
输出 CPU 指令字地址 PC_out[31:2]。




□ 实验现象 2

5.6 实验现象三

SW[0]=0, SW[3]=1, SW[4]=1。


矩形框跳舞。

 

□ 实验现象 3

5.7 实验现象四

SW[0]=1, SW[3]=1。
全速时钟。

 

□ 实验现象 4

六、讨论、心得

实验 9 连了 MCPU 顶层模块，实验 10 拆解了 M_datapath，现在终于把 multictrl.v 也拆解了。这次的 SCPU_ctrl 比上次的 Data_path 要好玩多了。因为上次主要死板地连线，而这次是我们自己来设计一下状态机的转移和 ctrl.v 最终的设计。

不得不说，本次实验也是三次实验里难度最大的。因为在多周期 CPU 里引入了状态机的概念。显然不同状态的控制信号不一样。我们不仅要针对不同状态的控制信号进行预设，还要设计状态之间的转移，稍有不慎，跑马灯就跑不起来了。

不过经历了本学期的实验，我对 CPU 架构和 verilog 语言有了更深一步的认识。所以这次实验我刚写完，就有惊无险地跑出想要的图案了。