

实验一：多路选择器与 CPU 辅助模块设计

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 计算机组成 同组学生姓名： 无

实验时间： 2019 年 3 月 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师： 马德

个人形象照：



一、实验目的和要求

1. 熟练掌握 EDA 开发工具和开发流程
2. 复习数字逻辑设计实现方法
3. 扩展优化逻辑实验基本模块
4. 优化计算机系统实现的辅助模块
5. 了解计算机硬件系统中到的最基本模块


二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 整理设计逻辑实验输出模块
 - 多路选择器、基本算术逻辑运算模块、数据扩展模块
2. 整理逻辑实验输出的辅助模块
 - 消除机械抖动模块、通用分频模块
3. 设计存储器 IP 模块
 - 32 位 ROM、32 位 RAM
4. 设计 CPU 调试测试显示通道模块
 - 在逻辑实验 Exp13 基础上重建

 2.2 逻辑实验输出模块优化：多路器

- 多数选择器
 - 逻辑结构如下图所示，在数字逻辑实验课设计过多种
 - 在 CPU 等部件设计将用到的重要模块
 - 本课程将用到的多数选择器有：
 - 2 选 1：5 位、32 位、8 位等
 - 4 选 1：5 位、32 位
 - 8 选 1：8 位、32 位




图表 1 多路器

2.2 逻辑实验输出模块优化：位扩展

□ 16-32 位数算术扩展：Ext_32

- 16 位符号数扩展为 32 位符号数
- 逻辑图形符号文件：Ext_32.sym
 
```
module    Ext_32(input  [15:0] imm_16,  
                  output[31:0] Imm_32  
            );  
  
    .....  
endmodule
```




图表 2 Ext_32.sym

□ 1 位信号算术扩展成 32 位：SignalExt_32

- 逻辑图形符号文件：SignalExt_32.sym

 
```
module    SignalExt_32 (input S,  
                        output [31:0]So  
                      );  
  
    assign So = {32{S}};  
endmodule
```



图表 3 SignalExt_32.sym

 2.3 八数据通路模块: Multi_8CH32

- 多路选择器的简单应用
 - 功能: 多路信号显示选择控制
 - 用于 CPU 等各类信号的调试和测试
 - 由 1 个或多个 8 选 1 选择器构成
- 八路数据通路模块接口
 - 与 8 位七段显示(32 位数据)器连接
 - I/O 接口信号功能
 - clk: 同步时钟(后期扩展预留)
 - rst: 复位信号(后期扩展预留)
 - EN: 使能信号(仅控制通道 0)
 - SW[7:5]: 通道选择控制
 - Point_in(63:0): 小数点输入
 - 每个通道 8 位, 共 64 位
 - LES(63:0): 使能 LE (闪烁位)控制输入
 - 每个通道 8 位, 共 64 位
 - Data0-Data7[31:0]: 数据输入通道(Data0 特殊)
 - LES_out(7:0) : 当前使能位输出
 - Point_out(7:0): 当前小数点输出



图表 3 Multi_8CH32.sym


2.4 逻辑实验通用分频模块 M1 优化

□ 通用计数分频模块

- 用于计算机组成实验辅助模块
- 逻辑实验通用计数模块改造
- 增加 CPU 单步时钟输出
- 器件编号改为 U8

□ 基本功能

 - 32 位计数分频输出: clkdiv
- CPU 时钟输出: Clk_CPU
- SW[2]控制 Clk_CPU 输出
 - SW[2]=0, 全速频率 (50MHz 或 25MHz)
 - SW2=[1], 单步频率 (2^{24} 分频, clkdiv [24])
- 核模块符号文档: clk_div.sym



图表 4 clk_div.sym

2.5 开关去抖动模块 M2 优化: SAnti_jitter.v

□ 开关机械抖动消除模块(IP Core)

- 用于计算机组成实验辅助模块
- 逻辑实验去抖动模块改造
- 器件编号改为 U9
- Sword 平台提供 U9 的 IP 核

□ 基本功能

- 输入机械开关量
- 输出滤除机械抖动的逻辑值
 - 电平输出: button_out、SW_OK
 - 脉冲输出: button_pluse(仅 Button)
 - RSTN: 短按=CR, 长按=rst
 - 其余功能不作要求(阵列键盘属接口课内容)
- 核模块符号文档: SAnti_jitter.sym

2.6 双 32 位数据输入 IP 核 M4

□ 32 位数据输入模块(IP Core)

- 逻辑实验的辅助模块
- 本课程用于部件调试的初始值输入
- 器件编号改为 U10
- Sword 平台提供 U10 的 IP 核

□ 基本功能

- 输入 32 位二进制数据(SW[15]=0)
 - Inc 单键输入: BTN(2)
 - 输出: Ai、Bi
 - 对应显示通道 0(SW[7:5]=000)、通道 1(SW[7:0]=001)
 - BTN(0)=左移、BTN(1)=右移、修改位由 blink 指示闪烁

□ 扩展功能

- 阵列式按键扫描码输入: 由 SAnti_jitter 模块输出 Key_out
- Din=5 位扫描码, D_ready=1 按键有效、readn=0 读扫描码
- 核模块符号文档: SEnter_2_32.sym



图表 5 SEnter_2_32

2.7 七段码显示器 IP 核 M3: SSeg7_Dev

□ 8 位七段码显示器(IP Core)

- 逻辑实验的输出显示模块
- 本课程用于调试显示和 CPU 的简单外设
- 器件编号改为 U6

□ 基本功能

- 输入 32 位二进制数据: Hexs
 - SW[0]=1, 显示 8 位 16 进制数, SW[0]=0, 显示七段码 LED 点阵
 - SW[0]=1 时: SW[1]=1 高 16 位, SW[1]=0 低 16 位,
 - flash 七码闪烁频率, 由通用分频器 U8(Div[25])提供, Start 串行扫描启动, point: 七段小数点, LES: 七段码使能, 闪烁指示
- 串行输出: seg_clk=时钟, seg_out=串行七段显示数据, SEG_PEN=使能, seg_clm=清零

□ 核模块符号文档: SSeg7_Dev.sym

- 由实验二优化扩展, 本实验提供 U6 的 IP 核

2.8 LED 并行显示模块 M6: SPIO

- 15 位 LED 指示灯控制(IP Core)
 - 逻辑实验的输出 LED 显示模块
 - 相当于通用输入输出接口: GPIO
 - 15 位用于 LED 指示控制, 其余用于扩展
 - 器件编号改为 U7
 - 本课程用于调试显示和 CPU 的简单外设
- 基本功能
 - 输入 32 位二进制数据: P_Data
 - clk=时钟, EN: 输出使能, Start: 串行扫描启动, rst=复位
 - 串行输出: led_clk=时钟, led_sout=串行输出数据, LED_PEN=使能, led_clm=清零
 - 并行输出: LED_out、counter_set、GPIOf0
- 核模块符号文档: SPIO.sym
 - 本实验提供 U7 的 IP 核

2.9 只读存储器 IP 核 M14-1 优化:

- 只读存储器
 - 用于 CPU 应用的代码存储器
 - 逻辑实验 M14-1 模块优化
 - 模块名改为 ROM_B
 - 器件编号改为 U2
- 基本功能
 - 容量: 1024×32bit
 - 用 FPGA 内部存储器实现
 - Block Memory Generator 或 Distributed Memory Generator
 - 核模块符号文档: ROM_B.sym
 - 自动生成符号不规则, 需要修整
 - ROM 初始化文档暂时不变
- 用 ISE 工具生成固核
 - 用 IP Core Generator 向导生成

2.10 随机存储器 IP 核 M14-2 优化

□ 随机存储器

- 用于 CPU 应用的数据或代码存储器
- 逻辑实验 U14-2 模块优化
- 模块名改为 RAM_B
- 器件编号改为 U3


□ 基本功能

- 容量：1024×32bit
- 用 FPGA 内部存储器实现
 - Block Memory Generator
- 核模块符号文档：RAM_B.sym
 - 自动生成符号不规则，需要修整
- RAM 初始化文档无


□ 用 ISE 工具生成固核

- 用 IP Core Generator 向导生成
- 核调用模块 RAM_B.xco
-

□ 读时序

 

□ 写时序

 

□ 图表 6 读时序写时序

三、主要仪器设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统
2. Sword 开发板
3. Xilinx ISE14.7 及以上开发工具


四、操作方法与实验步骤

4.1 设计要求

- ◎ 设计八数据通路模块：Multi_8CH32
- ◎ 设计 32 位存储器
 - ☞ ROM：32×1024：ROM_D
 - ☞ RAM：32×1024：RAM_B
 - B = Block Memory
 - D = Distributed Memory
- ◎ 搭建物理验证输入输出平台
 - ☞ 调用核或已设计模块实现
 - 开关去抖模块(IP 核)：U9
 - 数据输入模块(IP 核)：M4
 - 通用分频模块(clk_div)：U8
 - 八数据通路模块(Multi_8CH32)：U5
 - 七段显示模块(SSeg7_Dev 核)：U6
 - LED 显示模块(SPIO 核模块)：U7

4.2 RAM 和 ROM 的设计


已参考 PPT 附页设计。

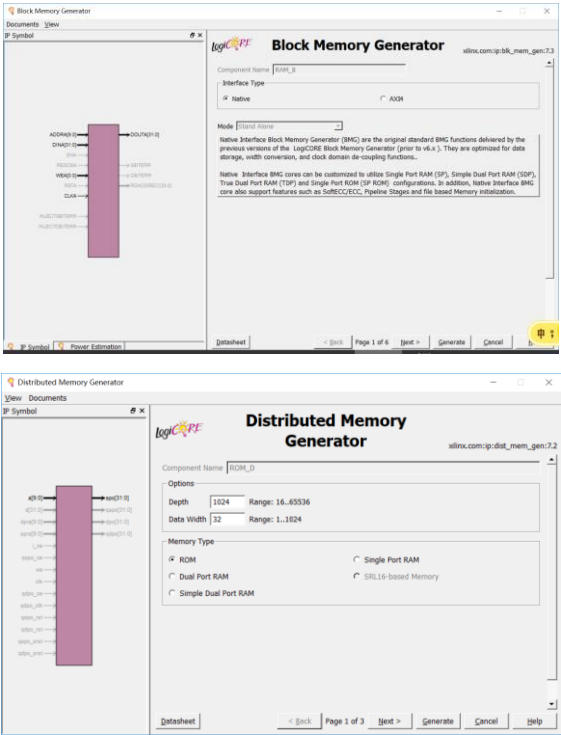

□ 图表 7 ROM 和 RAM 配置

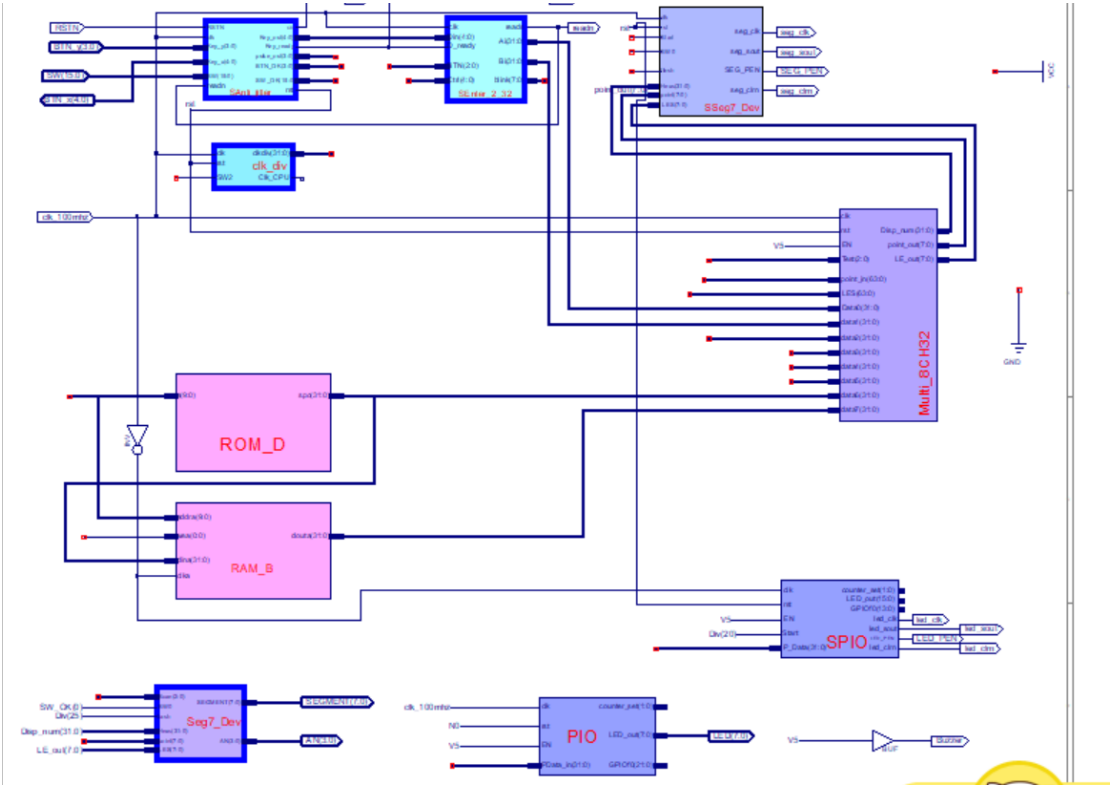
4.3 顶层模块设计

OExp01_MUX.sch 是参考附录输入顶层逻辑电路描述设计。
这个顶层模块比较复杂，需要在载入各个模块逻辑符号后，一丝不苟地用线将它们连起来。由于写 verilog 代码得不到简化，且不利于查错，我依然使用基本连线的方法。



□ 图表 8 顶层结构图

4.4 总的结构图

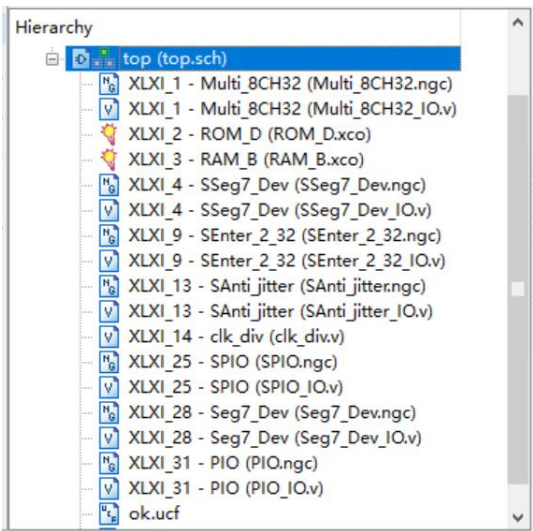



□ 图表 9 总体构架

五、实验结果与分析

  5.1 实验现象一

SW[0]=1,SW[7:5]=110。

SW[0]=1 表示文字模式，SW[7:5]表示通道选择，此时选了 ROM 里的数据。
结果是，屏幕上所有数字从 0 开始全体向上跳，每次加一。





□ 图表 10 实验现象一

  5.2 实验现象二

SW[0]=0,SW[7:5]=111。

SW[0]=0 表示图像模式，SW[7:5]表示通道选择，此时选了 RAM 里的数据。
结果是，屏幕上的方块开始跳舞。





□ 图表 11 实验现象二

  5.3 实验现象三

SW[0]=1,SW[7:5]=001,SW[15]=1。

此时位于文字模式，处于修改数字模式。可以移动左右键来控制闪烁的数字，并可以每次加一来修改它。




□ 图表 12 实验现象三

5.4 实验现象四

SW[0]=1,SW[7:5]=001。

通道显示 12345678。

此时 SW[15]=1，处于键盘输入模式，可以直接向后追加数字。

 

□ 图表 13 实验现象四

六、讨论、心得

本次实验是计算机组成的第一个实验。

还好有数字逻辑设计的基础，在前期的画顶层逻辑时，我细致而准确地完成了任务。

但我还是遇到了不少问题。如果一条 out 的线要连到多个 in 的话，第二次连的时候是被不允许的；要在 edit 里，选择 merge bus。我还在 map 时也报错过，因为有些 out 并没有连线。事实证明，即使没有要连出去的地方，依然要导出一条线。

配置和加入 ROM, RAM，应该是计组里新的东西。而通过这个精彩的 PPT，我也领悟了一个紧密系统的魅力。听说今后要一个个部件拆下来手写，感觉好厉害！

实验二：七段显示部件(设备)扩展实验报告

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 计算机组成 同组学生姓名： 无

实验时间： 2019 年 3 月 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师： 马德

一、实验目的和要求

1. 了解设备与接口
2. 了解人机交互
3. 了解计算机通讯
4. 了解最简单的接口 GPIO
5. 了解用 GPIO 实现简单的人机交互

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 优化逻辑实验输出的显示模块
 - 将原理转化为结构化行为描述
 - 增加七段码文本图形显示
2. 在 Exp01 上增加修改验证


2.2 七段译码器文本与图形显示多数选择器

- 7 段码显示器用途
 - 在 CPU 应用中可以作为一个外设
 - 简单人机交互显示
 - CPU 设计中用于测试调试显示
 - 硬件调试状态显示
 - 数字系统输出显示

 2.2.1 七段译码器文本显示

□ 32 位数显示

- SW[0]=1: 32 位数分 2 个 16 位显示
- SP3 平台需要分二个 16 位显示，用 SW[1]选择；
 - SW[1]=0 低 16 位 SW[1]=1 高 16 位；




□ 图表 1 文本显示

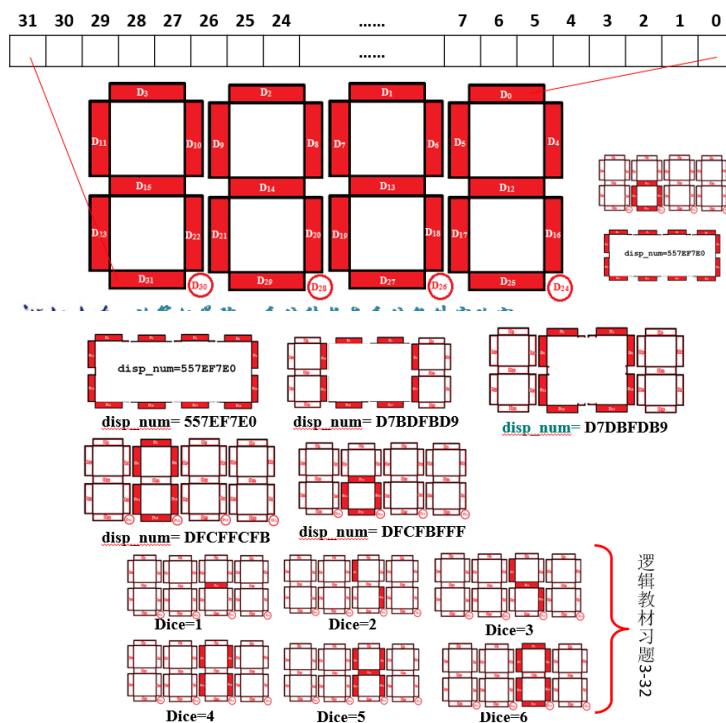2.2.2 七段译码器图形显示:


□ 7 段译码器映射为点阵显示

- SW[0]=0: 4 位 7 段码映射为图形显示，共 32 段
- 映射到一个 32 位字: $D_{31}, D_{30}, \dots, D_1, D_0$
 - 方便程序控制，显示任意形状




□ 图表 2 图像显示

2.3 七段显示器译码电路逻辑结构

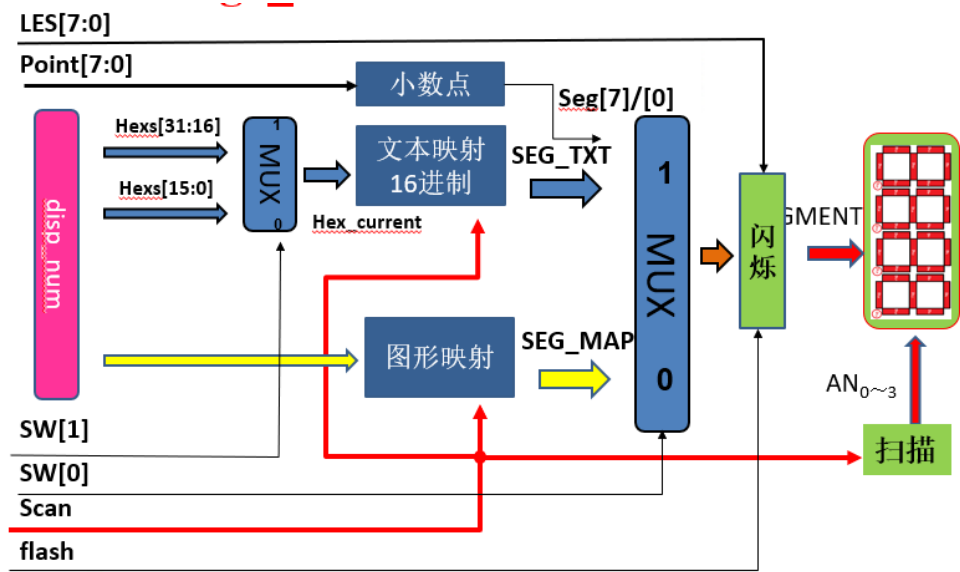

□ 图表 3 SP3 平台 Seg7_Dev 逻辑结构（Arduino 板）


2.4 Arduino Sword-002 四位七段显示结构

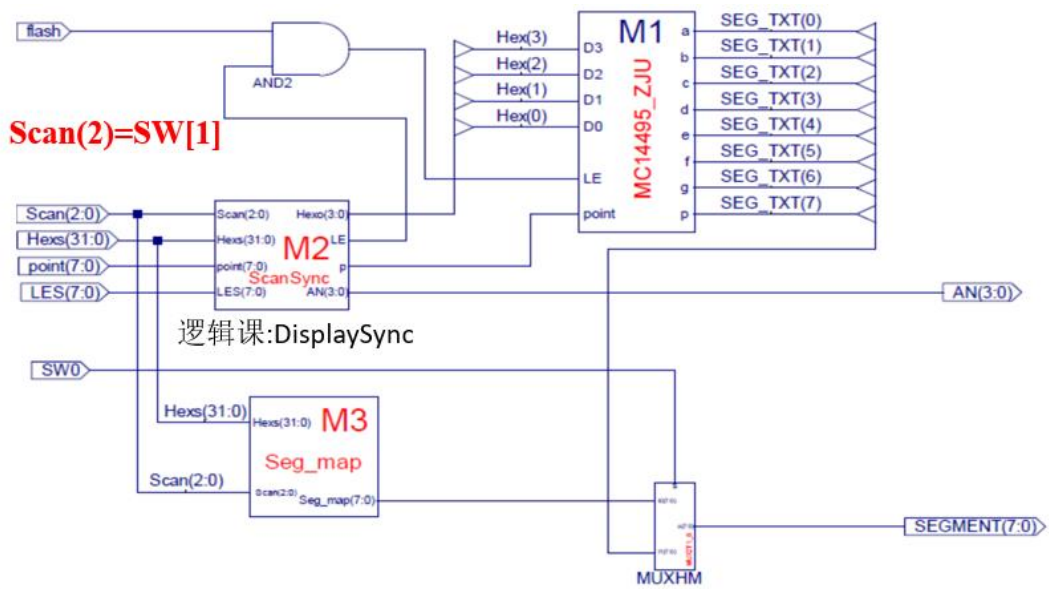

□ 图表 4 U61:Seg7_Dev(Seg_Map)七段显示器点阵映射模块

 2.5 LED 并行显示模块 U7: SPIO

- 15 位 LED 指示灯控制(IP Core)
 - 逻辑实验的输出 LED 显示模块
 - 相当于通用输入输出接口: GPIO
 - 15 位用于 LED 指示控制, 其余用于扩展
 - 本课程用于调试显示和 CPU 的简单外设
- 基本功能
 - 输入 32 位二进制数据: P_Data
 - clk=时钟, EN: 输出使能, Start: 串行扫描启动, rst=复位
 - 串行输出: led_clk=时钟, led_sout=串行输出数据, LED_PEN=使能, led_clrn=清零
 - 并行输出: LED_out、counter_set、GPIOf0
- 核模块符号文档: SPIO.sym
 - 本实验设计并替换 U7 的 IP 核



□ 图表 5 SPIO

2.6 并转串移位寄存核

- Sword 平台板七段显示器和 LED
 - 采用串行输出, 由 74LS161 串入并出锁存显示(74LV164A:串行输入并行输出移位寄存器)
 - 8 位七段显示器共 64 个显示点
 - 64 位并串转换: 64 位并入串出移位寄存器
 - 由 P2S.ngc 核承担
 - 16 个 LED
 - 16 位并串转换: 16 位并入串出移位寄存器
 - 由 LED_P2S.ngc 核承担

三、主要仪器设备

1. 计算机（Intel Core i5 以上，4GB 内存以上）系统
2. Sword 开发板
3. Xilinx ISE14.7 及以上开发工具

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计要求

- ◎ 设计实现八位七段显示器模块：SSeg7_Dev.v
 - ⌚ 顶层用逻辑图实现，其余用 HDL 结构化描述
- ◎ 设计实现并行输出兼 LED 显示模块：SPIO.v
 - ⌚ 用 HDL 结构化描述
- ◎ 集成替换实验一的 U6、U7 核
 - ⌚ 重建实验一工程为：OExp02-7SEG
 - ⌚ 调用核或已设计模块实现
 - ⊙ 开关去抖模块(IP 核)：U9
 - ⊙ 数据输入模块(IP 核)：M4
 - ⊙ 通用分频模块(clk_div)：U8
 - ⊙ 八数据通路模块(Multi_8CH32)：U5
 - ⊙ 七段显示模块(SSeg7_Dev IP)：U6
 - ⊙ LED 显示模块(SPIO 模块)：U7
- ◎ 新建工程：OExp02-7SEG
- ◎ 设计 8 位七段显示器静态译码模块：HexTo8SEG.v
 - ⌚ 用 HDL 描述
 - ⌚ 仿真调试验证模块
 - ⊙ 激励输入：Hexs=32'h12345678 和 Hexs=32'hA5A5A5A5
 - ⊙ flash=1, LES=1
- ◎ 设计 8 位七段显示器点阵映射模块：Seg_Map.v (20)
 - ⌚ 用 HDL 描述
 - ⌚ 暂时不仿真，待物理验证不正确再仿真
- ◎ 设计 8 位七段显示器:SSeg7_Dev.sch(25)
 - ⌚ 用逻辑图描述
 - ⌚ 有核不做仿真
- ◎ 设计存储器核：同实验一
 - ⌚ ROM_D、RAM_B


```

.Segment(SEG_TXT[47:40]));
    Hex2Seg
m6(.Hex(Hexs[27:24]), .LE(LES[6]), .point(points[6]), .flash(flash),
.Segment(SEG_TXT[55:48]));
    Hex2Seg
m7(.Hex(Hexs[31:28]), .LE(LES[7]), .point(points[7]), .flash(flash),
.Segment(SEG_TXT[63:56]));

endmodule

module Hex2Seg(input[3:0]Hex,
               input LE,
               input point,
               input flash,
               output[7:0]Segment
               );
    wire a,b,c,d,e,f,g,p;
    MC14495_ZJU
MSEG(.D3(Hex[3]), .D2(Hex[2]), .D1(Hex[1]), .D0(Hex[0]),

    .LE(flash&LE), .point(point), .a(a), .b(b), .c(c),
    .d(d), .e(e), .f(f), .g(g), .p(p));
    assign Segment = {a,b,c,d,e,f,g,p}; //p,g,f,e,d,c,b,a
endmodule

```

4.2.3 HexTo8SEG.v 仿真

仿真代码如下：

```


module Pest;
    reg [31:0] Hexs;
    reg [7:0] points;
    reg [7:0] LES;
    reg flash;
    wire [63:0] SEG_TXT;
    HexTo8SEG uut (
        .Hexs(Hexs),
        .points(points),
        .LES(LES),
        .flash(flash),
        .SEG_TXT(SEG_TXT)
    );
    initial begin
        Hexs = 0;
        points = 0;
        LES = 1;
        flash = 1;

        Hexs=32'h12345678;
        #100;
        Hexs=32'hA5A5A5A5;
        #100;

    end
endmodule

```

仿真结果如下：

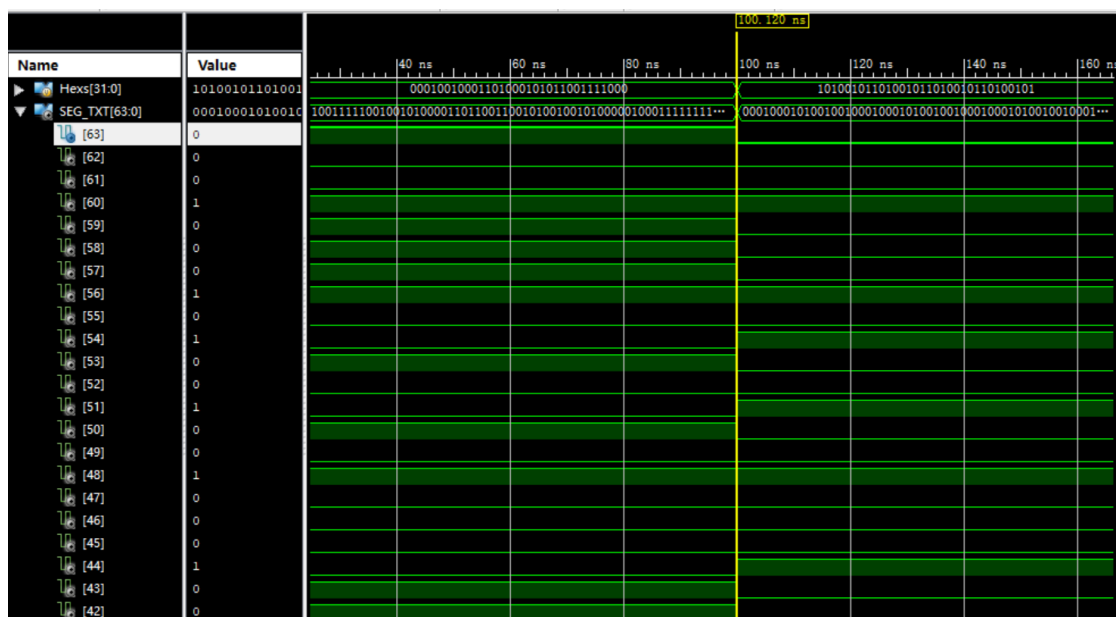

□ 图表 7 HexTo8SEG.v

4.2.4 设计 8 位七段显示器点阵映射模块：Seg_Map.v

```
module SSeg_map(input[63:0]Disp_num,
                output[63:0]Seg_map
                );

    assign Seg_map = {Disp_num[0], Disp_num[4], Disp_num[16],
Disp_num[25], Disp_num[17], Disp_num[5], Disp_num[12], Disp_num[24],

Disp_num[1], Disp_num[6], Disp_num[18],
Disp_num[27], Disp_num[19], Disp_num[7], Disp_num[13], Disp_num[26],

Disp_num[2], Disp_num[8], Disp_num[20],
Disp_num[29], Disp_num[21], Disp_num[9], Disp_num[14], Disp_num[28],
Disp_num[3], Disp_num[10], Disp_num[22],
Disp_num[31], Disp_num[23], Disp_num[11], Disp_num[15], Disp_num[30],

Disp_num[0], Disp_num[4], Disp_num[16],
Disp_num[25], Disp_num[17], Disp_num[5], Disp_num[12], Disp_num[24],

Disp_num[1], Disp_num[6], Disp_num[18],
Disp_num[27], Disp_num[19], Disp_num[7], Disp_num[13], Disp_num[26],

Disp_num[2], Disp_num[8], Disp_num[20],
Disp_num[29], Disp_num[21], Disp_num[9], Disp_num[14], Disp_num[28],
Disp_num[3], Disp_num[10], Disp_num[22],
Disp_num[31], Disp_num[23], Disp_num[11], Disp_num[15], Disp_num[30]
};

endmodule
```

4.3 设计实现并行输出兼 LED 显示模块：SPIO.v

```
module      SPIO(input clk,                //时钟
                 input rst,                //复位
                 input Start,              //串行扫描启动
                 input EN,                 //PIO/LED 显示刷新使能
                 input  [31:0] P_Data,     //并行输入，用于串行输出数据
                 output reg[1:0] counter_set, //用于计数/定时模块控制，本实验不用
                 output [15:0] LED_out,    //并行输出数据
                 output wire led_clk,      //串行移位时钟
                 output wire led_sout,     //串行输出
                 output wire led_clrn,     //LED 显示清零
                 output wire LED_PEN,      //LED 显示刷新使能
                 output reg[13:0] GPIOf0   //待用：GPIO
                );

reg [15:0] LED;
assign LES_out = LED;
always @ (negedge clk or posedge rst)
begin
    if (rst)
        begin
            LED <= 8'h2A;
            counter_set<=2'b00;
        end
    else
        if (EN)
            {GPIOf0[13:0],LED,counter_set} <= P_Data;
        else
            begin
                LED <= LED;
                counter_set <= counter_set;
            end
    end

LED_P2S #(.DATA_BITS(16),.DATA_COUNT_BITS(4))
LED_P2S(clk, rst, Start,

{~{LED[0],LED[1],LED[2],LED[3],LED[4],LED[5],LED[6],LED[7],

LED[8],LED[9],LED[10],LED[11],LED[12],LED[13],LED[14],LED[15]}}},
led_clk,
led_clrn,
led_sout,
LED_PEN
);



endmodule
```

五、实验结果与分析（同实验一）

  5.1 实验现象一

SW[0]=1,SW[7:5]=110。

SW[0]=1 表示文字模式，SW[7:5]表示通道选择，此时选了 ROM 里的数据。
结果是，屏幕上所有数字从 0 开始全体向上跳，每次加一。




□ 图表 10 实验现象一

 5.2 实验现象二

SW[0]=0,SW[7:5]=111。

SW[0]=0 表示图像模式，SW[7:5]表示通道选择，此时选了 RAM 里的数据。
结果是，屏幕上的方块开始跳舞。





□ 图表 11 实验现象二

  5.3 实验现象三

SW[0]=1,SW[7:5]=001,SW[15]=1。

此时位于文字模式，处于修改数字模式。可以移动左右键来控制闪烁的数字，并可以每次加一来修改它。




■ 图表 12 实验现象三

5.4 实验现象四

$SW[0]=1, SW[7:5]=001$ 。

通道显示 12345678。

此时 $SW[15]=1$ ，处于键盘输入模式，可以直接向后追加数字。

 

□ 图表 13 实验现象四

六、讨论、心得

本次实验是计算机组成的第二个实验。

如果说，第一个实验是“拼装实验”（所有模块都由老师提供，我们负责画顶层模块将他们串接成一个系统），那么第二个实验逐渐开始拆解其中的部分，并换成自己手写。

感觉计组的实验课都设计的很好。第一次实验虽然部件都是以 ngc 形式给出，但拼装成功后，能让我们初尝计组的魅力。之后的实验步步精细，逐渐拆解一个个结构，让我们深入了解其工作原理。而且现在实验的调试挺方便，只要观察一下，装上“自己的部件”后，是否还能像原来一样跑起来。如果哪里有问题，也能针对性地找问题。

实验三—IP 核集成 SOC 设计实验报告

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 计算机组成 同组学生姓名： 无

实验时间： 2019 年 3 月 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师： 马德

一、实验目的和要求

1. 初步了解 GPIO 接口与设备
2. 了解计算机系统的基本结构
3. 了解计算机各组成部分的关系
4. 了解并掌握 IP 核的使用方法
5. 了解 SOC 系统并用 IP 核实现简单的 SOC 系统

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 分析基本和接口 IP 核
2. 设计存储器 IP 模块
3. 练习掌握 IP 核的使用方法
4. 选用第三方 IP 核和已有模块集成实现 SOC
 - 此实验顶层用原理图设计实现

2.2 U1-CPU 模块：SCPU


□ MIPS 构架

- ⊙ RISC 体系结构
- ⊙ 三种指令类型

□ 实现基本指令

- ⊙ 设计实现不少于下列指令
 - ⊕ R-Type: add, sub, and, or, xor, nor, slt, srl*, jr, jalr, eret*;
 - ⊕ I-Type: addi, andi, ori, xori, lui, lw, sw, beq, bne, slti
 - ⊕ J-Type: J, Jal*;

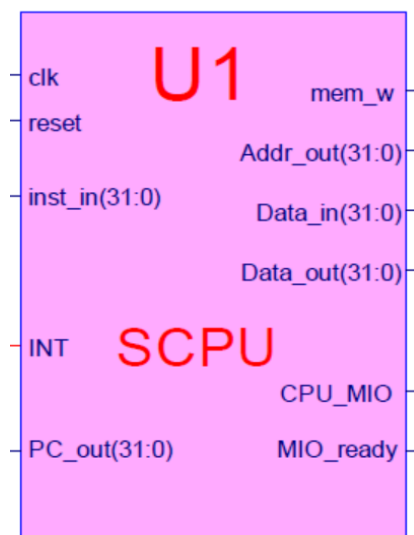- 本实验用 IP Core- U1
 - ⊙ 核调用模块 SCPU.ngc
 - ⊙ 核接口信号模块 (空文档): SCPU.v
 - ⊙ 核模块符号文档: SCPU.sym



□ 图表 1 U1

2.3 U2-指令代码存储模块: ROM_B

- ROM_D/B
 - 用实验一设计的模块
 - FPGA 内部存储器
 - Block Memory Generator 或 Distributed Memory Generator
 - 容量
 - 1024×32bit
 - 核模块符号文档: ROM_B.sym
 - 自动生成符号不规则, 需要修整
- 本实验采用实验一生成的固核
 - ROM 初始化文档: I9_mem.coe
 - 核调用模块 ROM_B.xco
 - 生成后自动调用关联, 不需要空文档
- ROM 调用接口信号


```
ROM_B      U2 ( .clka(clk_m),           //存储器时钟, 与 CPU 反向
        .addra(PC_out[11:2]),           // ROM 地址 PC 指针, 来自 CPU
        .douta(inst[31:0])             // ROM 输出作为指令输入 CPU
      );
```
- 图形输入调用
 - ROM_B.sym
 - 固核调用不需要空模块文档
 - 接口文档

2.4 U3-数据存储模块：RAM_B


- **RAM_B**
 - FPGA 内部存储器
 - Block Memory Generator
 - 容量
 - 1024×32bit
 - 核模块符号文档：RAM_B.sym
 - 自动生成符号不规则，需要修整
- 本实验采用实验一生成的固核
 - RAM 初始化文档：D_mem.coe
 - 核调用模块 RAM_B.xco
 - 生成后自动调用关联，不需要空文档



□ 图表 2 U3

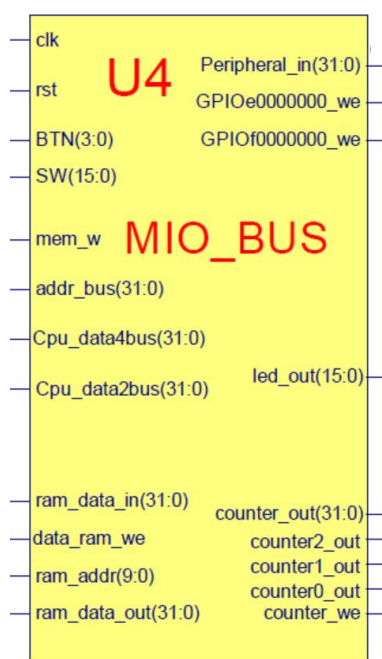2.5 U4-总线接口模块：MIO_BUS

- **MIO_BUS**
 - CPU 与外部数据交换接口模块
 - 本课程实验将数据交换电路合并成一个模块
 - 非常简单，但非标准，扩展不方便
 - 后继课程采用标准总线
 - Wishbone 总线
- 基本功能
 - 数据存储、7-Seg、SW、BTN 和 LED 等接口
- 本实验用 IP 软核- U4
 - 核调用模块 MIO_BUS.ngc
 - 核接口信号模块(空文档)：MIO_BUS_IO.v
 - 核模块符号文档：MIO_BUS.sym



□ 图表 3 U4

2.6 U7-外部设备模块：GPIO 接口及设备一 SPIO

□ GPIO 输出设备一


- 地址范围=f0000000 - ffffffff0 (ffffff00-fffffffff0)
- 读写控制信号: GPIOf0000000_we (GPIOffffff00_we)
- {GPIOf0[21:0], LED, counter_set}

□ 基本功能

- LEDs 设备和计数器控制器读写
- 可回读，检测状态
- 逻辑实验 LED 模块改造

□ 本实验用 IP 软核- U7

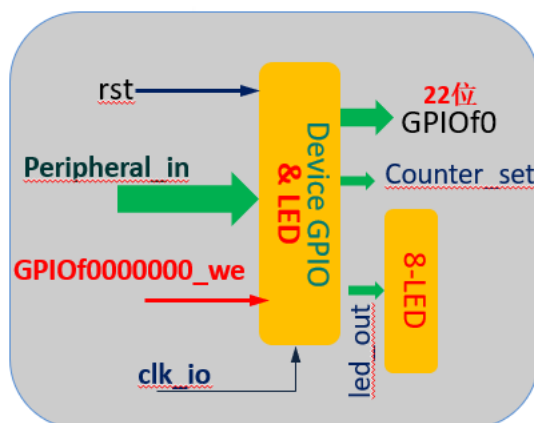- 核调用模块 SPIO.ngc
- 核接口信号模块(空文档): SPIO_IO.v
- 核模块符号文档: SPIO.sym




□ 图表 4 U7

2.7 U6-外部设备模块：GPIO 设备二~Seg7_Dev

- 七段码显示输出设备模块
 - 需要通过接口模块 **Multi_8CH32** 与 CPU 连接
 - 地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFFE0-FFFFFFEF)
- 基本功能(参考 OExp02)
 - 4 位 7 段码显示设备
 - 模拟文本, 显示 8 位 16 进制数: SW[1:0]=x1
 - SW[1:0]=01, 显示低 4 位; Sword 平台不需要
 - SW[1:0]=11, 显示高 4 位 Sword 平台不需要
 - 模拟图形显示, 4 位 7 段用于 32 个点阵显示, SW[1:0]=x0
 - 逻辑实验 7 段显示模块改造
- 本实验用 IP 软核或 Exp02 设计的模块- **U5**
 - 核调用模块 SSeg7_Dev.ngc
 - 核接口信号模块(空文档): SSeg7_Dev.v
 - 核模块符号文档: SSeg7_Dev.sym

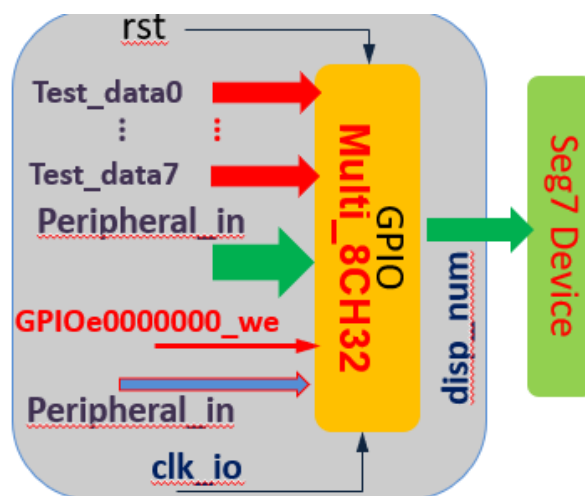2.8 U5-通用设备二接口模块


- **GPIO 输出设备二接口模块**
 - 地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFFE0-FFFFFFEF)
 - 读写控制信号: **GPIOe0000000_we**(GPIOfffffe00_we)
- 基本功能(参考 Exp02)
 - 7 段码输出设备接口模块
 - 逻辑实验显示通道选择模块改造
 - 通道 0 作为显示设备接口
 - GPIOe0000000_we=1
 - CLK 上升沿
 - 通道 1-7 作为调试测试信号显示
- 本实验用 IP 软核或 Exp02 设计的模块- **U6**
 - 核调用模块 Multi_8CH32.ngc
 - 核接口信号模块(空文档): **Multi_8CH32_IO.v**
 - 核模块符号文档: Multi_8CH32.sym



□ 图表 5 U5

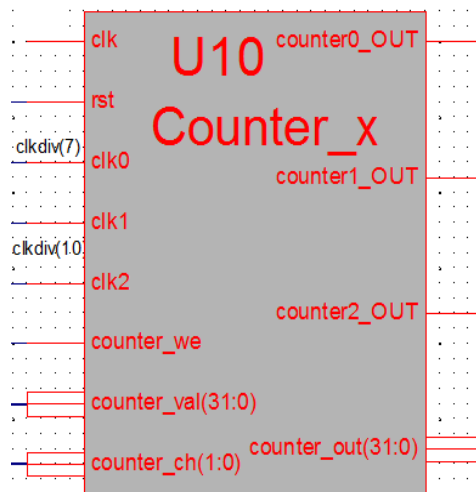2.9 U10-外部设备五：通用计数器模块

- 通用计数器设备，双向
 - 地址范围=F0000004 - FFFFFFF4 (FFFFFF04-FFFFFFFF4)
 - 读写控制信号: **counter_we**
- 基本功能
 - 三通道独立计数器，可用于程序定时。
 - 输出用于计数通道设置或计数值初始化
 - counter_set=00、01、10 对应计数通道 0、1、2
 - counter_set=11 对应计数通道工作设置
 - 计数器部分兼容 8253
- 本实验用 IP 软核- U10
 - 核调用模块 Counter_x.ngc
 - 核接口信号模块(空文档): Counter_x.v
 - 核模块符号文档: Counter_x.sym



□ 图表 6 U10

2.10 U8-通用分频模块: clk_div

- 计数分频模块
 - 用于要求不高的各类计数和分频
 - CPU、IO 和存储器等
 - 对延时和驱动有要求的需要 BUFG 缓冲
 - 对于时序要求高的需要用 DCM 实现
- 基本功能
 - 32 位计数分频输出: clkdiv
 - CPU 时钟输出: Clk_CPU
 - 逻辑实验通用计数模块改造
- 本实验自己设计核(逻辑电路输出)- U8
 - 核调用模块 clk_div.ngc
 - 核接口信号模块(空文档): clk_div.v
 - 核模块符号文档: clk_div.sym

2.11 U9-开关去抖动模块: SAnti_jitter

- 开关机械抖动消除模块
 - 用于消除开关和按钮输入信号的机械抖动
 - CPU、IO 和存储器等
- 基本功能
 - 输入机械开关量
 - 输出滤除机械抖动的逻辑值
 - 电平输出: button_out、SW_OK
 - 脉冲输出: button_pluse
 - 逻辑实验模块
- 本实验可自己设计或用 IP 软核- U9
 - 核调用模块 SAnti_jitter.ngc
 - 核接口信号模块(空文档): SAnti_jitter.v
 - 核模块符号文档: SAnti_jitter.sym



□ 图表 7 U9

三、主要仪器设备

1. 计算机 (Intel Core i5 以上, 4GB 内存以上) 系统
2. Sword 开发板
3. Xilinx ISE14.7 及以上开发工具

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计要求

- ◎ 建立 CPU 调试、测试和应用环境
 - ④ 顶层用逻辑图实现, 调用 IP 核模块
 - ◎ 模块名: Top_OExp03_IP2SOC.sch


◎ soc 集成技术实现系统构架

☞ 用实验一、二设计的模块和第三方 IP 核

- ◎ CPU (第三方 IP 核): U1
- ◎ ROM (ISE 构建核): U2
- ◎ RAM (ISE 构建 IP 核): U3
- ◎ 总线(第三方 IP 核): U4
- ◎ 八数据通路模块(实验一 Multi_8CH32): U5
- ◎ 七段显示模块(实验二 SSeg7_Dev IP): U6
- ◎ LED 显示模块(实验二 SPIO 模块): U7
- ◎ 通用分频模块(clk_div): U8
- ◎ 开关去抖模块(IP 核): U9
- ◎ 数据输入模块(IP 核): M4 (目前没有使用)

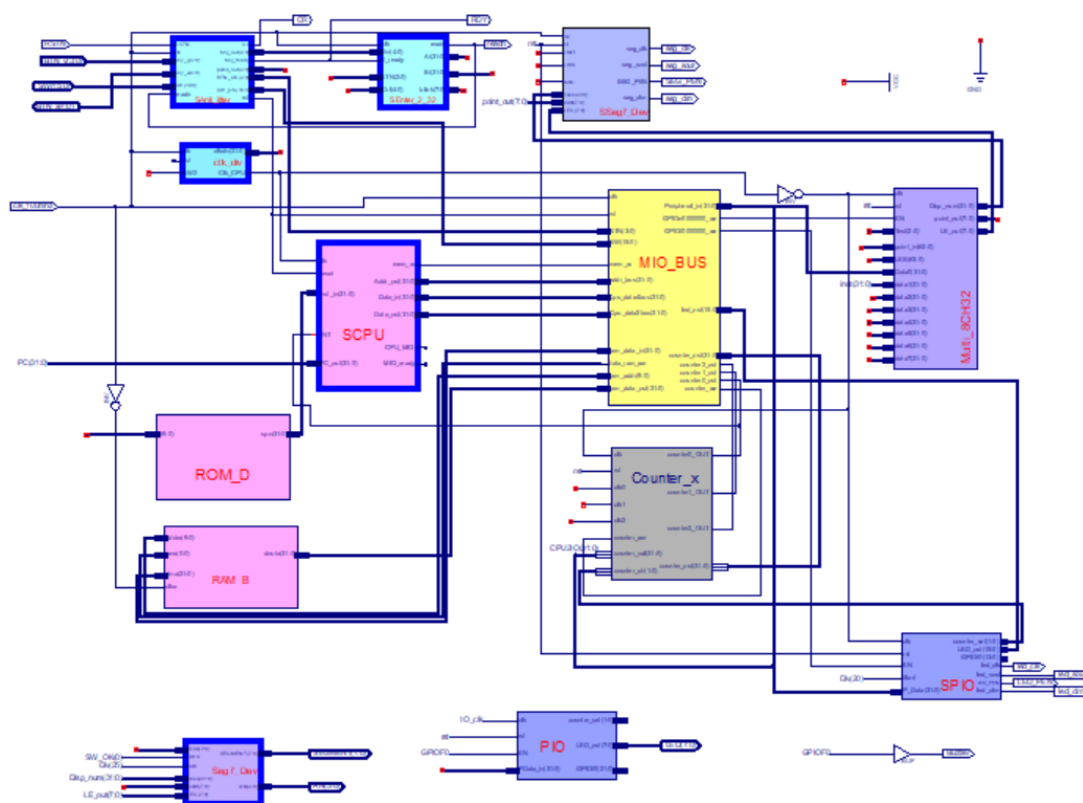4.2 顶层模块再设计

本次实验在实验二的基础上,增加了 SCPU 和 MIO_BUS,主要修改的部分是顶层的逻辑图。现在逻辑图变得更加复杂,连线时也要出出小心,防止连错。



□ 图表 8 顶层模块 sch 图

4.3 ROM 和 RAM 的重新载入



重新初始化 IP 核。

五、实验结果与分析

5.1 实验现象一

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=111。


输出 CPU 指令字节地址 PC_out。

  

□ 图表 9 实验现象 1

 5.2 实验现象二

SW[0]=1, SW[2]=1, SW[7:5]=001。
输出 CPU 指令字地址 PC_out[31:2]。



□ 图表 10 实验现象 2

5.3 实验现象三

SW[0]=0, SW[3]=1, SW[4]=1。


矩形框跳舞。



□ 图表 11 实验现象 3

5.4 实验现象四

SW[0]=1, SW[3]=1。
全速时钟。

 

□ 图表 12 实验现象 4

六、讨论、心得

本次实验是计算机组成的第三个实验。

这次在第二个实验的基础上，增添了 CPU 成分。具体地，导入了 SCPU 和 MIO_BUS 两个部件（不过目前还是用老师封装好的 ngc），并重画了顶层构架。

有两次实验的基础，本次实验我操作飞快，进行得较为顺利，对硬件体系与 SOC 也有了进一步的认识。

值得注意的是，我刚做完后，板子上八个数字中，有一个数字会出现迷之错误。排查了半天也没排查出错误（其实只要检查一下八个接口下标的对称性即可），后来发现是板子的问题，换了个板子就好了。这几次实验大大地锻炼了我查错的能力。