

实验十二报告

（寄存器和寄存器传输设计）

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 求是科学班（计算机）1701
课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验
实验时间： 2018-12-06

一、实验目的

- 掌握寄存器传输电路的工作原理
- 掌握寄存器传输电路的设计方法
- 掌握ALU和寄存器传输电路的综合应用

二、实验内容和原理

2.1 实验内容：

- 任务：基于 ALU 的数据传输应用设计


2.2 实验原理：

2.2.1 寄存器

- 一组二进制存储单元
- 一个寄存器可以用于存储一系列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
- 能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

 
2.2.2 采用门控时钟的寄存器

- 如果Load信号为1，允许时钟信号通过，如果为0则阻止时钟信号通过
- 例如：对于上升沿触发的边沿触发器
- 或负向脉冲触发的边沿触发器：



 
2.2.3 采用Load控制反馈的寄存器

- 进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
 - 保证时钟的连续性
 - 选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容



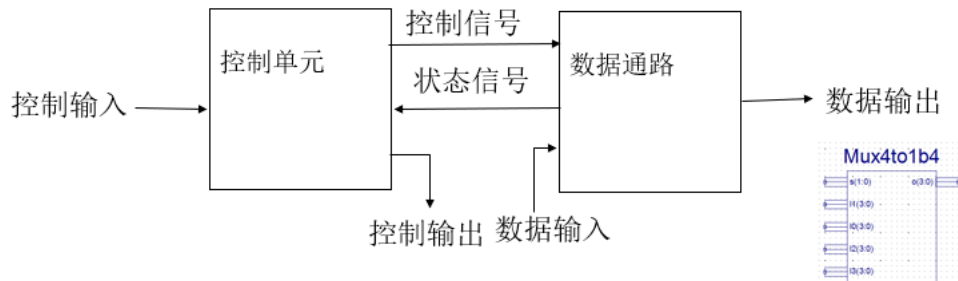
2.2.4 寄存器传输

- 寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理
 - 三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制
- 基本操作：加载、计数、移位、加法、按位操作等



 2.2.5 基于多路选择器总线的寄存器传输

- 由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销
- 这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作。




2.2.6 寄存器传输应用设计

□ Mode1


ALU运算输出控制

□ Mode2


数据传输控制

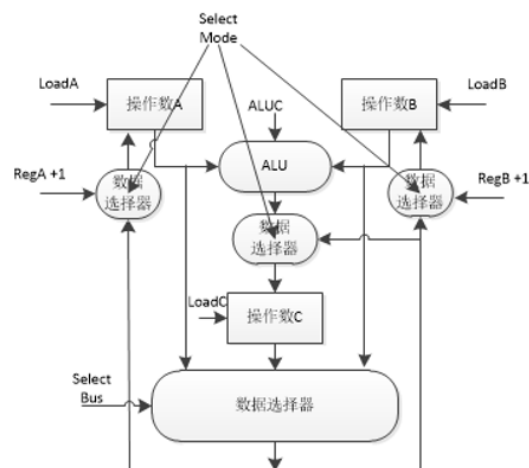

2.2.7 Mode1 ALU运算输出控制

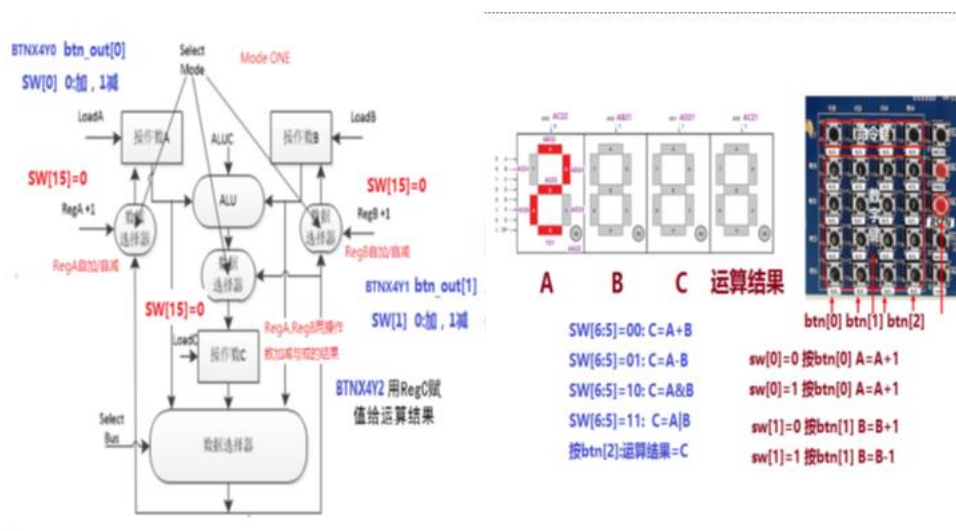

2.2.8 数据传输控制

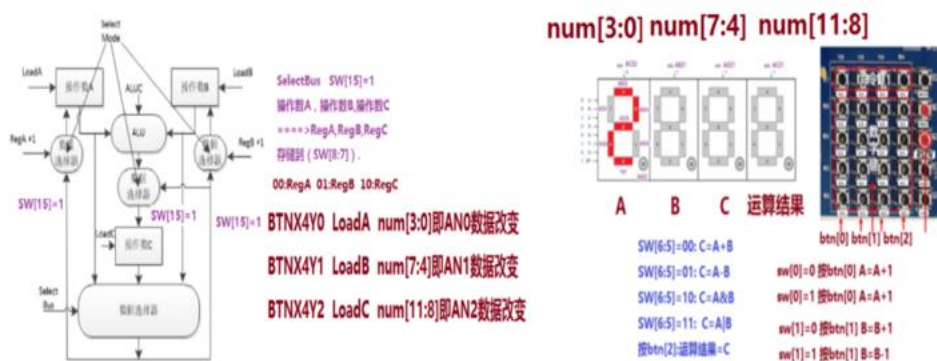

sw[8:7]对应SelectBus即总线上放的是什么数据:

- 00-总线上的数据选择A, 按BTX4Y0存储到num[3:0]
- 01-总线数据上的选择B, 按BTX4Y1存储到num[7:4]
- 10-总线数据上的选择C, 按BTX4Y2存储到num[11:8]

三、主要仪器设备

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 | 1 台 |
| 2. SWORD 开发板 | 1 套 |

四、操作方法与实验步骤

4.1 基于ALU的数据传输应用设计（1）

- 新建工程
 - 工程名称用MyALUTrans。
 - Top Level Source Type用HDL
- 添加如下模块
 - ALU模块
 - 4位4选1模块
 - 防抖动模块
 - 显示模块

4.2 基于ALU的数据传输应用设计（2）

- 新建源文件
 - 类型是Verilog
 - 文件名称用Top。
 - 右键设为“Set as Top Module”
- 实现基于ALU的数据传输应用设计

4.3 物理验证

□ UCF引脚定义

■ 输入

- sw[15]=0 Mode0
 - 按键控制输入: sw[2]控制Reg A, sw[3]控制Reg B, sw[4]对RegC赋值
 - 按键加/减1控制: sw[0]对应btn[0], sw[1]对应btn[1]
 - ALU运算控制: sw[6:5], 00-加, 01-减, 10-与, 11-或
 - (RegC是Reg A, Reg B加减与或的结果)
- sw[15]=1 Mode1 数据传输控制
 - sw[8:7]对应SelectBus: 00-选择A, 01-选择B, 10-选择C
 - sw[2] LoadA(num[3:0]), sw[3] LoadB(num[7:4]), sw[4] LoadC(ALU结果)
 - (对SW[8:7]选择出来后的结果加载到哪个寄存器中)

■ 输出

- AN[0]: Reg B
- AN[1]: Reg A
- AN[2]: ALU结果
- AN[3]: Reg C

浙江大學

sw[15]=0 Mode0

按键控制输入:

BTNX4Y0 作为按键信号控制RegA(自加或自减)。


BTNX4Y1 作为按键信号控制RegB。BTNX4Y2 作为按键信号对RegC赋值。

按键加/减1控制: sw[0]=0加 /1减, 对应btn_out[0] 即去抖动后的BTNX4Y0按键。

sw[1]=0加/1减, 对应btn_out[1] 即去抖动后的BTNX4Y1按键。

btn_out[2] 即去抖动后的BTNX4Y2按键。

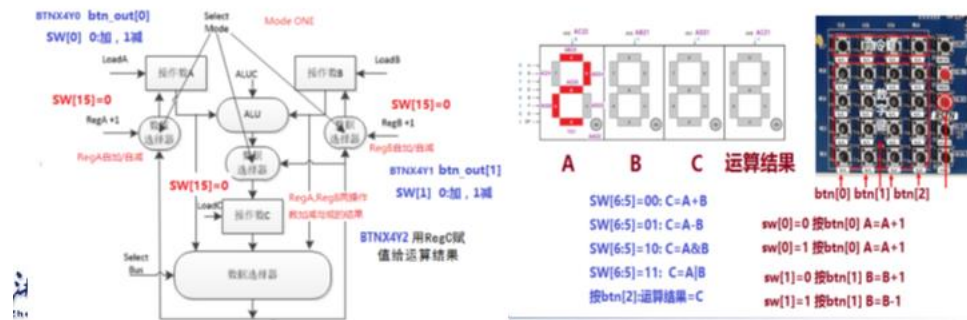- ALU运算控制: sw[6:5], 00-加, 01-减, 10-与, 11-或
- (RegC是Reg A, Reg B加加减与或的结果)



sw[15]=1 Mode1 数据传输控制

sw[8:7] 对应SelectBus: 00-总线数据选择A, 01-总线数据选择B, 10-选择C

BTNX4Y0 LoadA (num[3:0]) [总线数据存储在num[3:0], 位置在AN0]。

BTNX4Y1 LoadB (num[7:4]) [总线数据存储在num[7:4], 位置在AN1]

BTNX4Y2 LoadC (ALU运算结果) [总线数据存储在num[11:8], 位置在AN3]

- (对SW[8:7] 选择出来后的结果加载到哪个寄存器中)

输出 {num[7:0], C, num[11:8]}

□ AN[0]: RegA, AN[1]: RegB, AN[2]: ALU结果, AN[3]: Reg C



增加输入: input wire BTN_Y[3:0], output wire BTN_X

assign BTN_X=0;

AddSub4b m4(. A(num[3:0]), . B(4'b0001), . Ctrl(SW[0]), . S(A1));

AddSub4b m5(. A(num[7:4]), . B(4'b0001), . Ctrl(SW[1]), . S(B1));

Mux4to1b4 m6(. I0(num[3:0]), . I1(num[7:4]), . I2(num[11:8]), . I3(4'b0), . s(SW[8:7]), . o(Result));

assign A2 = (SW[15]==1'b0)?A1:Result;

..... B2 = (SW[15]==1'b0)

C2 = (SW[15]==1'b0).....

always@(posedge btn_out[0]) num[3:0] = A2;

..... num[7:4] =?

num[11:8]=?

myALUm7(. A(num[3:0]), . B(num[7:4]), . S(SW[6:5]), . C(C), . Co(Co[0]));

DispNum m8(c1k, {num[3:0], num[7:4], C, num[11:8]}, 4'b0, 4'b0, 1'b0, AN, SEGMENT);

五、实验结果与分析

5.1 基于ALU的数据传输应用设计


```
module Top(  
    input wire clk,  
    input wire [15:0]SW,  
    input wire BTN_Y[3:0],  
    output wire [3:0]AN,  
    output wire [7:0]SEGMENT,  
    output wire BTN_X  
    //output wire BTN_X  
);  
    reg [15:0] num;  
    wire [3:0] btn_out;  
    wire Co;  
    wire [31:0] clk_div;  
    wire [3:0] A1,B1,C1,A2,B2,C2;  
    wire [3:0] Result;  
    pbdebounce m0(clk_div[17],BTN_Y[0],btn_out[0]);  
    pbdebounce m1(clk_div[17],BTN_Y[1],btn_out[1]);  
    pbdebounce m2(clk_div[17],BTN_Y[2],btn_out[2]);  
    clkdiv m3 (clk, 0, clk_div);  
    assign BTN_X=0;  
    AddSuber4b m4(.A(num[3:0]),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[0]),.S(A1));  
    AddSuber4b m5(.A(num[7:4]),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[1]),.S(B1));  
    Mux4to1b4  
m6(.I0(num[3:0]),.I1(num[7:4]),.I2(num[11:8]),.I3(4'b0),.s(SW[8:7]),.o(  
Result));  
    assign A2 = (SW[15]==1'b0)?A1:Result;  
    assign B2 = (SW[15]==1'b0)?B1:Result;  
    assign C2 = (SW[15]==1'b0)?C1:Result;  
  
    always@(posedge btn_out[0]) num[3:0] = A2;  
    always@(posedge btn_out[1]) num[7:4] = B2;  
    always@(posedge btn_out[2]) num[11:8]= C2;  
  
    ALU4b m7(.A(num[3:0]),.B(num[7:4]),.S(SW[6:5]),.C(C1),.Co(Co));  
    disnum m8(clk, {num[3:0],num[7:4],C1,num[11:8]}, 4'b0, 4'b0, 1'b0,  
AN,SEGMENT);  
endmodule
```

▣ 以上为top.v代码

5.2 物理验证

```
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "AN[1]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[0]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "BTN_Y[0]" LOC = V18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "BTN_Y[1]" LOC = V19 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "BTN_Y[2]" LOC = V14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "BTN_Y[3]" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "BTN_Y[0]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "BTN_Y[1]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "BTN_Y[2]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "BTN_Y[3]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
NET "BTN_X" LOC = W16 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[8]" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[9]" LOC = AE12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[10]" LOC = AF12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[11]" LOC = AE8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[12]" LOC = AF8 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[13]" LOC = AE13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[14]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
```

□ 以上为引脚定义

 

□ 以上为实际成果展示

六、实验心得

这次实验要新写的东西并不多（只需在top层上完成一个简单的存储器），但是对top.v的逻辑性要求很强。

一开始我没有完全理解“用户需求”，对SW按钮具体要操控什么束手无策。后来研究了好久才弄明白：SW[15]是模块总体选择器，SW[0]表示执行ALU运算（此时SW[5]和SW[6]决定运算类型），SW[1]表示执行数据传输（此时SW[8]和SW[7]决定把数据放到哪个对应的总线上，三个按钮表示把数据总线的的数据赋给A,B,C的哪个）。SW[0]和SW[1]是控制两个数字A和B是自增还是自减（两个按钮是具体累加/减）。

只要厘清了逻辑，一步一步按逻辑写，还是挺好实现的。

这次实验也“告诫”我，以前封装好的代码（如disnum, sy7, 防抖动pbdebounce, 四选一Mux4to1b4）要好好保存。它其实是之前很多实验的综合，光是找模块调用花了我好久，还要一个一个文件翻过去。

实验十三（计数器、定时器设计与应用）

实验报告

姓名：蒋仕彪 学号：3170102587 专业：求是科学班（计算机）1701

课程名称：逻辑与计算机设计基础实验

实验时间：2018-12-13

一、实验目的

- 掌握同步四位二进制计数器 74LS161 的工作原理和设计方法
- 掌握时钟/定时器的的工作原理与设计方法

二、实验内容和原理


2.1 实验内容

- 任务1：采用行为描述设计同步四位二进制计数器74LS161
- 任务2：基于74LS161设计时钟应用

2.2 实验原理

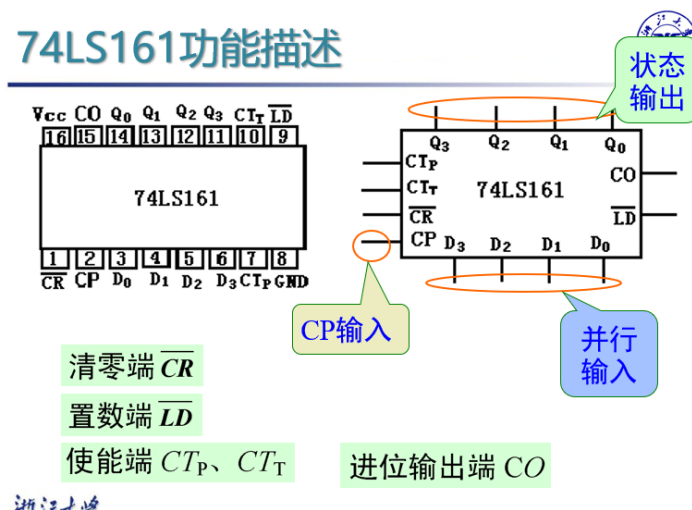2.2.1 同步四位二进制计数器 74LS161

- 74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器
- 可灵活运用在各种数字电路，实现分频器等很多重要的功能



2.2.2 74LS161功能表

异步清0功
能最优先

输 入					输 出			
\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	CP	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$		
0	x	x	x	x	xxxx	0	0	0
1	0	x	x	↑	$d_3 d_2 d_1 d_0$	d_3	d_2	$d_1 d_0$
1	1	0	1	x	xxxx	保 持		
1	1	x	0	x	xxxx	保 持		
1	1	1	1	↑	xxxx	计 数		


同步并
行置数

CP上升
沿有效


$$CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 CT_T$$

浙江大学
Zhejiang University

2.2.3 74LS161 时序图

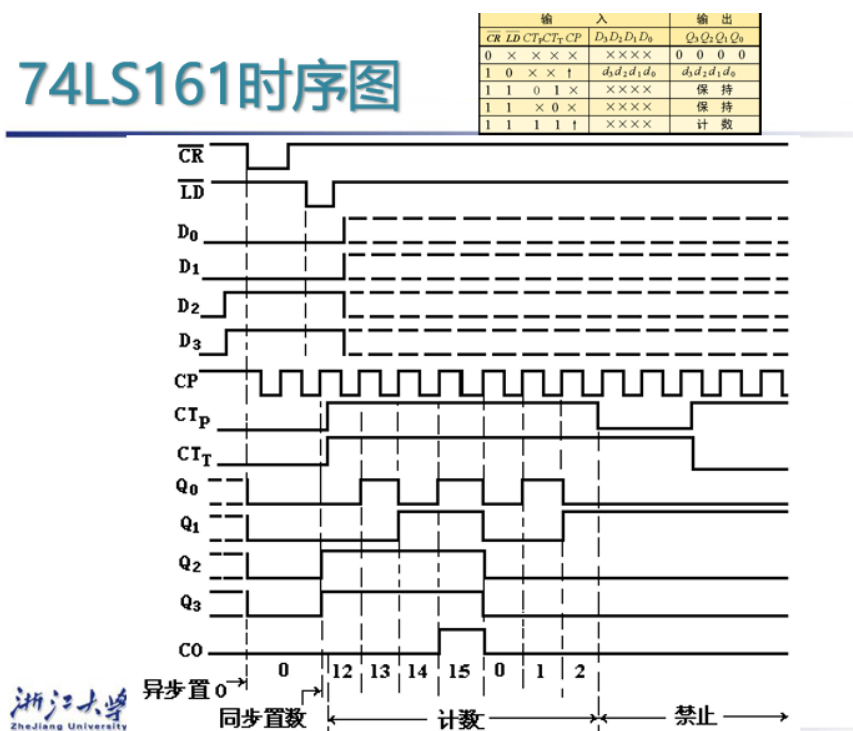

2.2.4 实现十进制计数器

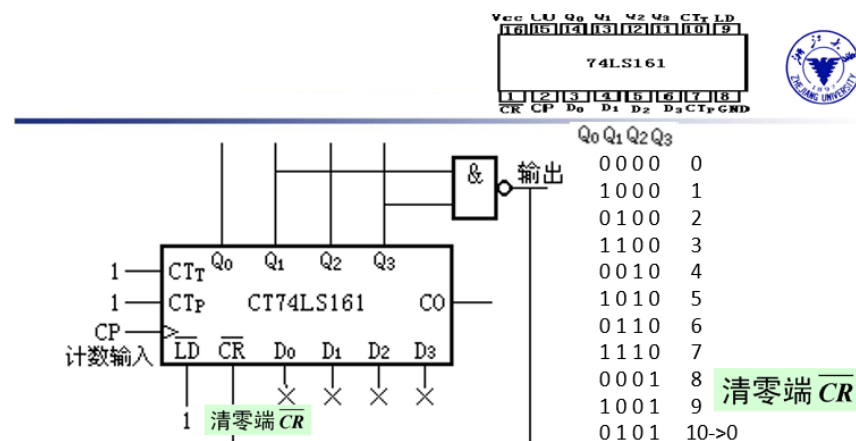


利用与非门拾取状态1010

实现十进制计数（0000到1001）

改变与非门的输入信号，可以实现其它进制计数。


2.2.5 实现 16×16 进制计数器

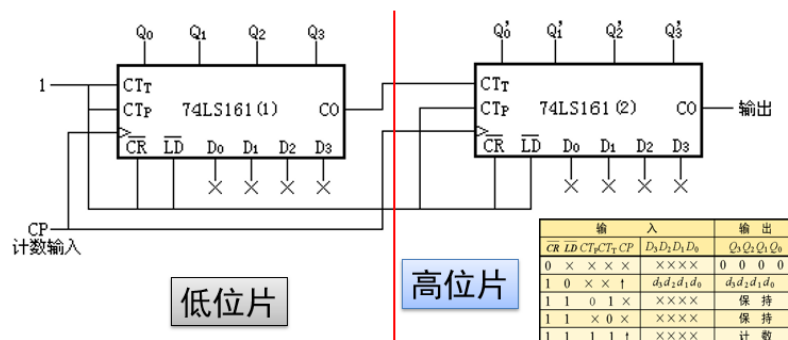

在计到1111以前， $CO_1=0$ ，高位片保持原状态不变

在计到1111时， $CO_1=1$ ，高位片在下一个CP加一

2.2.6 分钟 60 进制（十进制显示）

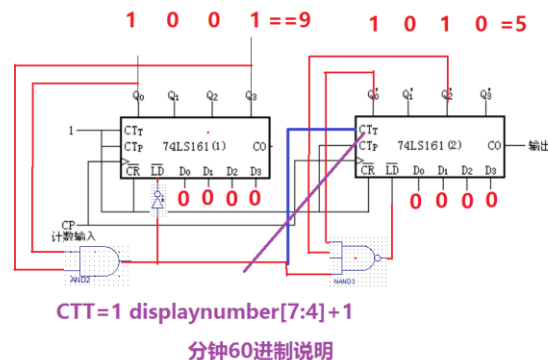

三、实验设备与材料

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计同步四位二进制计数器74LS161

- 新建工程
 - 工程名称用My74LS161。
 - Top Level Source Type用HDL
- 用行为描述设计
 - CR是异步清零
 - LD是同步置位


输 入						输 出
\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	CP	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	x	x	x	x	x x x x	0 0 0 0
1	0	x	x	↑	$d_3 d_2 d_1 d_0$	$d_3 d_2 d_1 d_0$
1	1	0	1	x	x x x x	保 持
1	1	x	0	x	x x x x	保 持
1	1	1	1	↑	x x x x	计 数

4.2 基于74LS161设计时钟应用


- 新建工程
 - 工程名称用MyClock。
 - Top Level Source Type用HDL
- 用结构化描述设计
 - 调用My74LS161
 - 调用分频模块，用100ms作为分的驱动时钟
 - 调用显示模块
 - （设计一个数字钟，使用60进制和24进制计数器，实现24小时内时间的实时显示。）
- 下载验证

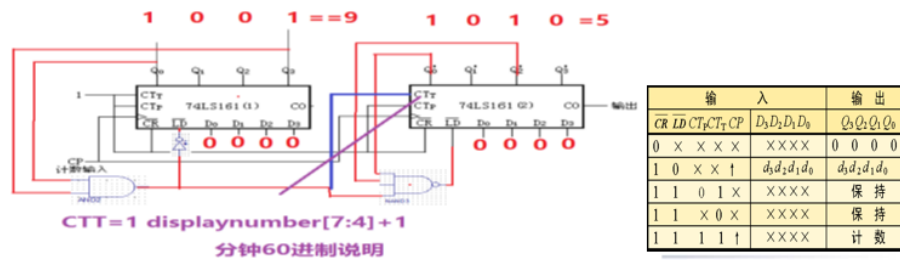4.3 实现十进制计数

```
my74LS161 m0 (. CR(1'b1),
.Ld(~(displaynumber[3] & displaynumber[0])),
.CTT(1'b1), .CTP(1'b1), .CP(clk_100ms), .D(4'b0), .Q
(displaynumber[3:0]));
//1001=9时 Q=D ==》 Q=0 ==>
displaynumber[3:0]=0
```


 
```
my74LS161 m1(.CR(1'b1), .Ld(~(displaynumber[6] &
displaynumber[4] & displaynumber[3] & displaynumber[0])),
.CTT(displaynumber[3]&displaynumber[0]),
.GTP(1'b1), .CP(c1k_100ms), .D(4'b0), .Q(displaynumber[7:4]));
//0101 1001==》 59   Q=D ==》   Q=0, displaynumber[7:4]=0
//CTT:1001=9时   CTT=1 (CTP=1)==> 计数  displaynumber[3:0]=9
时 displaynumber[7:4]+1
```



五、实验结果与分析

5.1 设计同步四位二进制计数器74LS161

```
module work(  
    input CR,CP,Ld,TP,TT,  
    input wire [3:0]D,  
    output reg [3:0]Q,  
    output reg CO  
);  
    initial begin  
        Q = 4'b0000;  
        CO = 0;  
    end  
  
    always @(posedge CP or negedge CR) begin  
        if (~CR) begin  
            Q[3:0] <= 4'b0000;  
        end  
        else if (~Ld) begin  
            Q[3:0] <= D[3:0];  
        end  
        else if (CR && Ld && TP && TT) begin  
            if (Q == 4'b1111) begin  
                CO <= 1;  
                Q <= 4'b0000;  
            end  
            else begin  
                Q <= Q + 4'b0001;  
            end  
        end  
    end  
  
end  
  
endmodule
```

□ 以上为74LS161的设计代码

```


initial begin
    CR = 0;
    Ld = 0;
    TP = 0;
    TT = 0;
    D = 0;

    #100;
    CR = 1;
    Ld = 1;
    D = 4'b1100;
    TT = 0;
    TP = 0;
    #30 CR=0;
    #20 CR=1;
    #10 Ld=0;
    #30 TT=1;
    TP=1;
    #10 Ld=1;

    #510;
    CR=0;
    #20 CR=1;
    #500;
end
initial forever begin
    CP = 0; #20;
    CP = 1; #20;
end
end

```

□ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真波形（容易发现，reg Q是正常被修改的，符合我们的需求）


5.2 基于74LS161设计时钟应用

```
module Top(  
    input wire clk,  
    output wire [7:0] SEGMENT,  
    output wire [3:0] AN  
);  
    //wire [15:0]num;  
    wire [15:0] num;  
    wire [31:0] Time;  
    clkdiv m0(clk,0,Time);  
    work m1(.CR(1'b1),.CP(Time[20]),.Ld(~(num[3] &&  
num[0])),.TP(1'b1),.TT(1'b1),.D(4'b0000),.Q(num[3:0]));  
    work m2(.CR(1'b1),.CP(Time[20]),.Ld(~(num[6] && num[4] && num[3] &&  
num[0])),.TP(1'b1),.TT(num[3] && num[0]),.D(4'b0000),.Q(num[7:4]));  
    work m3(.CR(1'b1),.CP(Time[20]),.Ld(~((num[13] && num[9] && num[8] ||  
num[11] && num[8]) && num[6] && num[4] && num[3] &&  
num[0])),.TP(1'b1),.TT(num[6] && num[4] && num[3] &&  
num[0]),.D(4'b0000),.Q(num[11:8]));  
    work m4(.CR(1'b1),.CP(Time[20]),.Ld(~(num[13] && num[9] && num[8] &&  
num[6] && num[4] && num[3] && num[0])),.TP(1'b1),.TT(num[11] && num[8] &&  
num[8] && num[6] && num[4] && num[3] && num[0]),.D(4'b0000),.Q(num[15:12]));  
    disnum m5(clk,num,4'b0000,4'b0000,1'b0000,AN,SEGMENT);  
endmodule
```

□ 以上为top.v代码

```
net "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;  
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a  
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b  
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g  
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#point  
  
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```

□ 以上为引脚定义

 

□ 以上为成果展示

六、实验心得

设计模块的部分变得轻松了：掌握了verilog语言后，几行就搞定了，不像以前的画图连接，要画死人。

本来以为这次的实验特别简单：以前这么复杂的实验都做过了，现在只要做一个CLOCK就行？但是CLOCK上四位数字合适从头循环着实让我思考了很久。

我尝试了很多很多可能的写法，最后才成功。首先，每一位+1的条件都要附加上：后面几位达到了临界条件；把每一位清零的命令要求就更严格了。

第一位的判断最坑了，如果第一位是0/1，第二位是9（且后面达到了临界要求），就要+1；但是如果第一位是2，只要第二位是3（且后面达到临界要求）即可。

实验十四（同步时序电路设计）实验报告

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 求是科学班（计算机）1701

课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验

实验时间： 2018-12-13

一、实验目的

- ☐ 掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
- ☐ 掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

二、实验内容和原理

2.1 实验内容：

- ☐ 任务 1：设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器
- ☐ 任务 2：设计主板 LED 灯驱动模块
- ☐ 任务 3：设计主板七段数码管驱动模块


2.2 实验原理：

2.2.1 移位寄存器

- ☐ 每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序向左或向右移动一位
 - 必须采用主从触发器或边沿触发器
 - 不能采用锁存器
- ☐ 数据移动方式：左移、右移、循环移位
- ☐ 数据输入输出方式
 - 串行输入，串行输出
 - 串行输入，并行输出
 - 并行输入，串行输出


2.2.2 串行输入右移移位寄存器

- ☐ 使用 D 触发器构成串行输入的右移移位寄存器

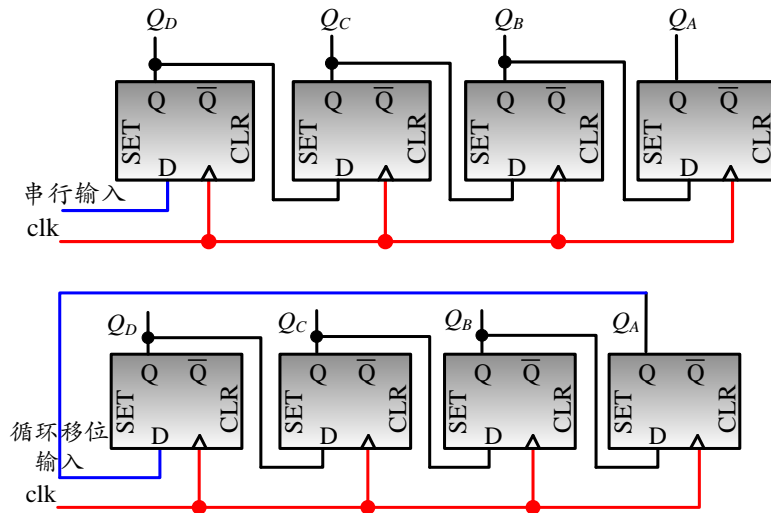


2.2.3 带并行输入的右移移位寄存器

□ 数据输入方式：串行输入、并行输入

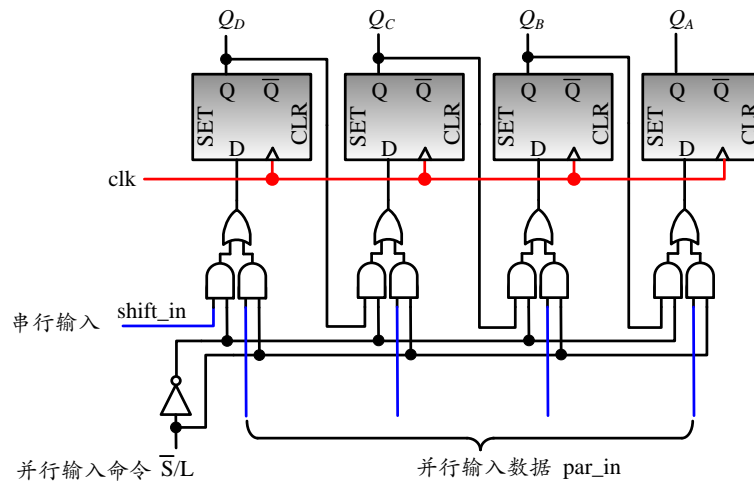


2.2.4 并行—串行转换器 (1)

没有启动命令时

 


2.2.5 并行-串行转换器 (2)

 

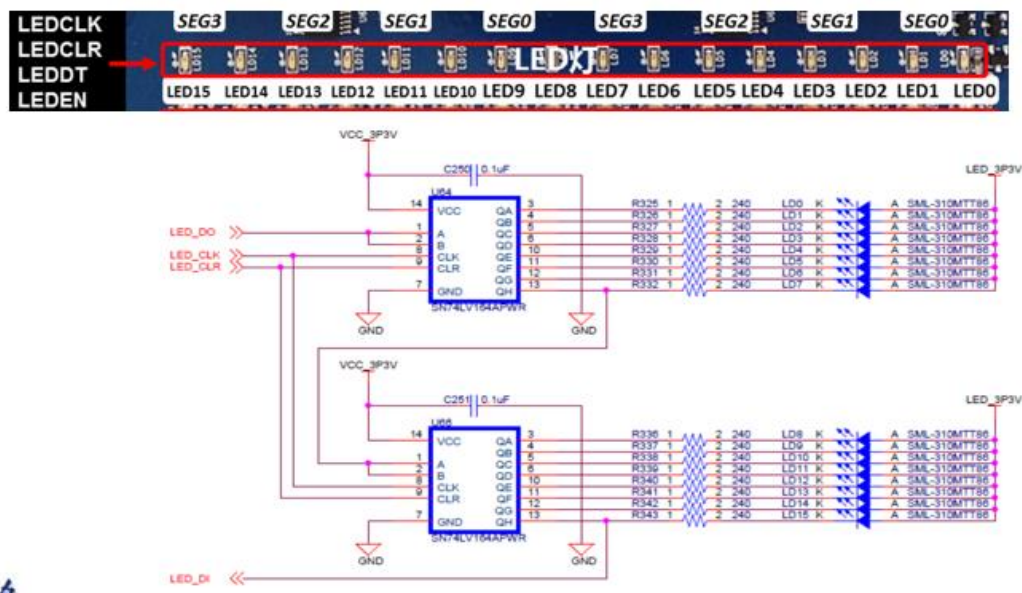2.2.6 接口说明：主板 LED 灯



- 采用 2 个 74LV164A 构成 16 位串行输入并行输出移位寄存器
- 并行输出控制 16 个 LED 灯



2.2.6 74LV164A

74LV164A


图 3. 逻辑图

  

FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS		
CLR	CLK	A	B	QA	QB ... QH	
L	X	X	X	L	L	L
H	L	X	X	QA0	QB0	QH0
H	↑	H	H	H	QAn	QGn
H	↑	L	X	L	QAn	QGn
H	↑	X	L	L	QAn	QGn

 QA0, QB0, QH0 = the level of QA, QB, or QH, respectively, before the indicated steady-state input conditions were established.
QAn, QGn = the level of QA or QG before the most recent ↑ transition of the clock; indicates a 1-bit shift.



8 位串入、并出移位寄存器

1. 概述

74HC164、74HCT164 是高速硅门 CMOS 器件，与低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引脚兼容。74HC164、74HCT164 是 8 位边沿触发式移位寄存器，串行输入数据，然后并行输出。数据通过两个输入端 (DSA 或 DSB) 之一串行输入；任一输入端可以用作高电平使能端，控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起，或者把不用的输入端接高电平，一定不要悬空。

时钟 (CP) 每次由低变高时，数据右移一位，输入到 Q0，Q0 是两个数据输入端 (DSA 和 DSB) 的逻辑与，它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。

主复位 (MR) 输入端上的一个低电平将使其所有输入端都无效，同时非同步地清除寄存器，强制所有的输出为低电平。

图 3. 逻辑图

 


图 3. 逻辑图



三、主要仪器设备

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计8位带并行输入的右移移位寄存器

- 新建工程
 - 工程名称用 ShfitReg8b。
 - Top Level Source Type 用 HDL
- 用结构化描述设计
- 波形仿真

4.2 设计跑马灯应用

- 新建工程
 - 工程名称用 MyMarquee。
 - Top Level Source Type 用 HDL
- 用结构化描述设计
 - 调用 ShfitReg8b
 - 调用分频模块，用 1s 作为移位寄存器驱动时钟
 - 调用显示模块
 - 调用 CreateNumber 模块
- 下载验证
 - 用 sw[0]和 sw[1]作为 regA 和 regB 的按键自增控制输入
 - sw[2]=1，并行输入，将 {RegA, RegB} 赋给移位寄存器
 - sw[2]=0，串行/循环右移移位
 - sw[4]作为移位寄存器的模式选择：
 - sw[4]=0，串行右移，串行输入值为 sw[3]
 - sw[4]=1，循环右移
 - 8 位的移位寄存器的值用 LED 灯表示：

五、实验结果与分析

5.1 设计8位带并行输入的右移移位寄存器

```
module shift_reg(  
    input wire clk, S_L, s_in,  
    input wire [7:0] p_in,  
    output wire [7:0] Q  
);  
    wire [7:0] mid, L, R;  
    wire INVS;  
    FD FD7(.C(clk), .D(mid[7]), .Q(Q[7]));  
    FD FD6(.C(clk), .D(mid[6]), .Q(Q[6]));  
    FD FD5(.C(clk), .D(mid[5]), .Q(Q[5]));  
    FD FD4(.C(clk), .D(mid[4]), .Q(Q[4]));  
    FD FD3(.C(clk), .D(mid[3]), .Q(Q[3]));  
    FD FD2(.C(clk), .D(mid[2]), .Q(Q[2]));  
    FD FD1(.C(clk), .D(mid[1]), .Q(Q[1]));  
    FD FD0(.C(clk), .D(mid[0]), .Q(Q[0]));  
  
    OR2 M7(.I0(L[7]), .I1(R[7]), .O(mid[7]));  
    OR2 M6(.I0(L[6]), .I1(R[6]), .O(mid[6]));  
    OR2 M5(.I0(L[5]), .I1(R[5]), .O(mid[5]));  
    OR2 M4(.I0(L[4]), .I1(R[4]), .O(mid[4]));  
    OR2 M3(.I0(L[3]), .I1(R[3]), .O(mid[3]));  
    OR2 M2(.I0(L[2]), .I1(R[2]), .O(mid[2]));  
    OR2 M1(.I0(L[1]), .I1(R[1]), .O(mid[1]));  
    OR2 M0(.I0(L[0]), .I1(R[0]), .O(mid[0]));  
  
    INV IN(.I(S_L), .O(INVS));  
  
    AND2 P7(.I0(s_in), .I1(INVS), .O(L[7]));  
    AND2 P6(.I0(Q[7]), .I1(INVS), .O(L[6]));  
    AND2 P5(.I0(Q[6]), .I1(INVS), .O(L[5]));  
    AND2 P4(.I0(Q[5]), .I1(INVS), .O(L[4]));  
    AND2 P3(.I0(Q[4]), .I1(INVS), .O(L[3]));  
    AND2 P2(.I0(Q[3]), .I1(INVS), .O(L[2]));  
    AND2 P1(.I0(Q[2]), .I1(INVS), .O(L[1]));  
    AND2 P0(.I0(Q[1]), .I1(INVS), .O(L[0]));  
  
    AND2 Q7(.I0(p_in[7]), .I1(S_L), .O(R[7]));  
    AND2 Q6(.I0(p_in[6]), .I1(S_L), .O(R[6]));  
    AND2 Q5(.I0(p_in[5]), .I1(S_L), .O(R[5]));
```



```

    AND2 Q4(.I0(p_in[4]), .I1(S_L), .O(R[4]));
    AND2 Q3(.I0(p_in[3]), .I1(S_L), .O(R[3]));
    AND2 Q2(.I0(p_in[2]), .I1(S_L), .O(R[2]));
    AND2 Q1(.I0(p_in[1]), .I1(S_L), .O(R[1]));
    AND2 Q0(.I0(p_in[0]), .I1(S_L), .O(R[0]));
endmodule

```

▣ 以上为 verilog 设计代码

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    S_L = 0;
    s_in = 0;
    p_in = 0;


    #100;

    // Add stimulus here
    S_L = 0;
    s_in = 1;
    p_in = 0;

    #200;
    S_L = 1;
    s_in = 0;
    p_in = 8'b01010101;
    #500;
end
always begin
    clk = 0;
    #20;
    clk = 1;
    #20;
end
endmodule

```

▣ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真结果

(注意到, 在 100ns 出, 串行输入 s_in 接入, 所以在右移的同时不断多 1; 在 200ns 后并行 s_L 开关启动, 同时成功载入了 p_in[7:0] 的数据。)

4.2 设计跑马灯应用

```
module Top(
    input wire clk,
    input wire [7:0] SW,
    output wire [7:0] SEGMENT,
    output wire [3:0] AN,
    output wire [7:0] LED
);
    //wire [15:0] num;
    reg [7:0] num;
    wire [31:0] Time;
    wire clk_1s;

    clkdiv m0(clk,0,Time);
    assign clk_1s = Time[24];

    wire [3:0] A, B;

    AddSuber4b m1(.A(num[3:0]),.B(4'b0001),.Ctrl(0),.S(A));
    AddSuber4b m2(.A(num[7:4]),.B(4'b0001),.Ctrl(0),.S(B));

    always@(posedge SW[0]) num[3:0] = A;
    always@(posedge SW[1]) num[7:4] = B;

    assign s_in = SW[4] && LED[0] || (~SW[4]) && SW[3];

    shift_reg m3(clk_1s, SW[2], s_in, num, LED);
    disnum m4(clk, {num[7:0], LED}, 4'b0000, 4'b0000, 1'b0000, AN,
SEGMENT);
endmodule
```

```

clk_100ms m1(clk,clk_100ms);


disnum m2(clk, cnt , 4'b0 , 4'b0, 1'b0, AN, SEGMENT);

assign LED[7:1] = 7'b1111111;


endmodule

```

□ 以上为 top.v 的代码

 

□ 上为成果展示 1（串行输入 1 并位移）

 

□ 上为成果展示 2（普通位移）

六、实验心得

同样，因为可以用代码设计模块，shiftreg 模块设计的速度变快了，准确度变高了。不过，因为一共有八位，verilog 实现起来也稍微有些繁琐，每一种门的语句调用要复制八份然后改一改。

跑马灯的主要逻辑还是挺清晰的：和以前定义一样，SW[0]/SW[1]控制自增自减。SW[2]相当于是并行控制信号，=1 就把 reg 的值赋值到灯上来，=0 就不赋值。SW[4]是控制是普通循环右移还是串行循环右移。如果是串行循环右移的话，SW[3]是对应的串行输入键。总的来说，思路特别清晰，代码也能较快完成。

这个设计其实还有一个值得思考的地方，就是每次位移的 div 该怎么选。我最后选择一个肉眼看起来比较舒适的 Div[24]来进行操作。