

实验九报告

(加法器、加减法器和 ALU 基本原理与设计)

姓名: 蒋仕彪 学号: 3170102587 专业: 求是科学班(计算机)1701
课程名称: 逻辑与计算机设计基础实验
实验时间: 2018-11-12

一、实验目的

- 掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
- 掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
- 掌握减法器的实现原理
- 掌握加减法器的设计方法
- 掌握ALU基本原理及在CPU中的作用
- 掌握ALU的设计方法

二、实验内容和原理

2.1 实验内容:

- 任务 1: 原理图方式设计 4 位加减法器
- 任务 2: 实现 4 位 ALU 及应用设计

2.2 实验原理:



2.2.1 1位全加器

- 三个输入位: 数据位 A_i 和 B_i , 低位进位输入 C_i
- 二个输出位: 全加和 S_i , 进位输出 C_{i+1}

A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$
$$C_{i+1} = A_i B_i + B_i C_i + C_i A_i$$

□ 根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图

  

```
module adder_1bit(
    input wire a, b, ci,
    output wire s, co);

    and m0(c1,a,b);
    and m1(c2,b,ci);
    and m2(c3,a,ci);


    xor m3(s1,a,b);
    xor m4(s,s1,ci);

    or m5(co,c1,c2,c3);

endmodule
```

 
2.2.2 多位串行进位加法器

- 由一位全加器将进位串接构成。
- 低位进位 C_0 为0， C_i 为高位进位输出。



 
2.2.3 1位加减法器

- 用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
- 共用加法器
- 用“异或”门控制求反，低位进位 C_0 为1





 2.2.4 多位串行进位全减器

- ❑ 用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
- ❑ 共用加法器
- ❑ 用“异或”门控制求反，低位进位 C_0 为1



2.2.5 4位加減法器

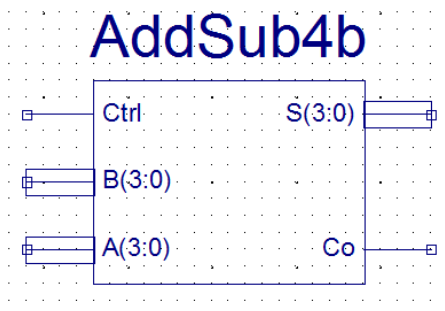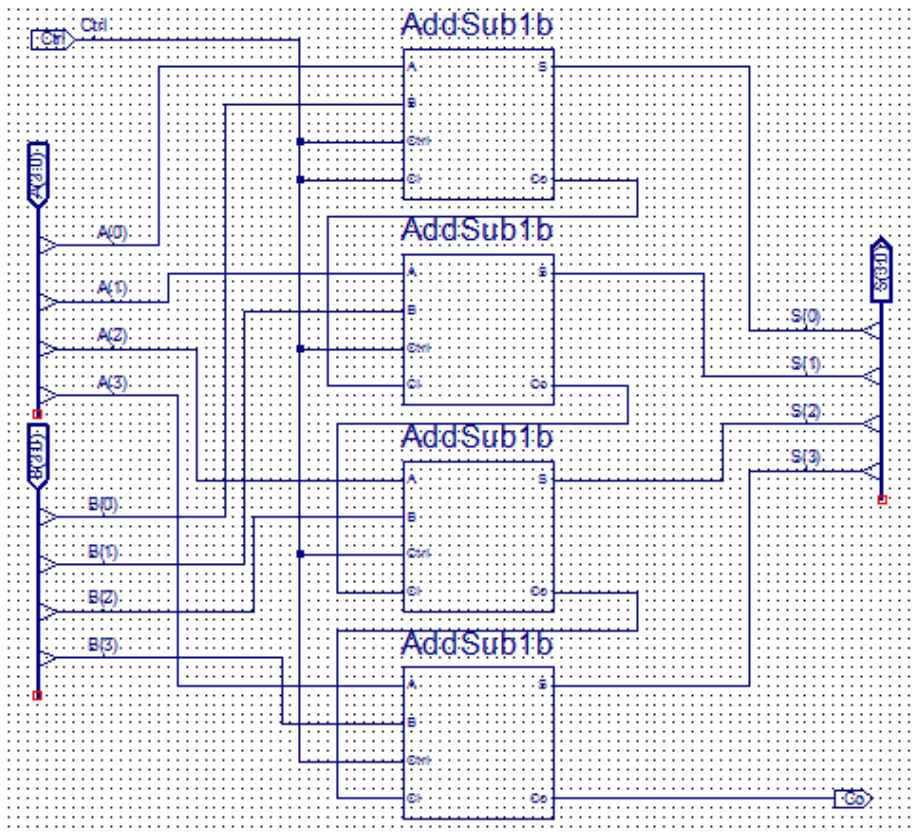

2.2.6 8位加减法器代码实现

8位加减器硬件描述



□ Ctr控制加法输入


- Ctr=0, 做加法
- Ctr=1, 做减法, 同时控制C0=1

```
module add_sub_8bits(A, B, Ctr, S, Co);  
    ..... //端口及变量定义  
    assign Bo={Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr}^B; //={8{Ctr}} ^ B  
    assign Coo=Co^Ctr;  
    adder_1bit A1(a(A[1]),b(Bo[1]),ci(Ctr),sum(S[1]),co(Ctemp[1])),  
               A2(A[2],Bo[2],Ctemp[1],S[2],Ctemp[2]),  
               A3(A[3],Bo[3],Ctemp[2],S[3],Ctemp[3]),  
               A4(A[4],Bo[4],Ctemp[3],S[4],Ctemp[4]),  
               A5(A[5],Bo[5],Ctemp[4],S[5],Ctemp[5]),  
               A6(A[6],Bo[6],Ctemp[5],S[6],Ctemp[6]),  
               A7(A[7],Bo[7],Ctemp[6],S[7],Ctemp[7]),  
               A8(A[8],Bo[8],Ctemp[7],S[8],Co);  
endmodule
```

浙江大学 计算机学院 系统结构与系统软件实验室

 2.2.7 按键去抖动原理

- 抖动原因: 按键按下或放开时, 存在机械震动
- 抖动时间一般在10~20ms
- 按键去抖动方法: 延时, 以避免机械抖动



2.2.8 辅助模块: 时钟计数分频器

- 抖动原因: 按键按下或放开时, 存在机械震动
- 抖动时间一般在10~20ms
- 按键去抖动方法: 延时, 以避免机械抖动

```
module clkdiv(input wire clk,output reg[31:0] clkdiv=0);  
    always @(posedge clk) //clkdiv[0] 第1个L->h, 第2个H->L  
    begin clkdiv <=clkdiv + 1'b1;end    endmodule
```

三、主要仪器设备

1. 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
2. SWORD 开发板 1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 4位加减法器设计

- 新建工程
 - 工程名称用MyALU。
 - Top Level Source Type用HDL
- 新建源文件
 - 类型是Schematic
 - 文件名称用AddSub1b。
- 新建源文件
 - 类型是Schematic
 - 文件名称用AddSub4b
- 原理图方式进行设计，调用前面设计的AddSub1b
- 进行波形仿真，激励输入至少4组

4.2 ALU 设计

- 新建源文件
 - 类型是 Verilog 或 Schematic
 - 文件名称用 ALU
- 原理图方式进行设计
- 进行波形仿真
 - 激励输入至少 4 组
 - 覆盖 4 种操作
- 新建源文件
 - 类型是 Verilog，文件名 Top。
 - 右键设为 “Set as Top Module”
- 代码输入进行设计
 - 调用 pbdebounce 模块
 - 调用 AddSub4b 模块
 - 调用 pbdebounce、clkdiv 模块
 - 调用 DispNum 模块
 - 调用 CreateNumber 模块

□ 业务逻辑要求

- 两个 4 位操作数 A, B
- 可用两个按键进行自增/减
- 得到结果 C 和进位 Co
- 把 A、B、C 和 Co 动态显示

□ UCF 引脚定义

■ 输入


- 时钟: clk
- 按键控制输入: sw[0]控制 num[3:0], sw[1]控制 num[7:4]
- 按键加/减 1 控制: sw[2]对应 sw[0], sw[3]对应 sw[1]
- ALU 运算控制: sw2[1:0], 00-加, 01-减, 10-与, 11-或

■ 输出

- AN[0]: A - num[3:0]
- AN[1]: B - num[7:4]
- AN[2]: C - C
- AN[3]: Co - Co

五、实验结果与分析

5.1 4位加减法器设计

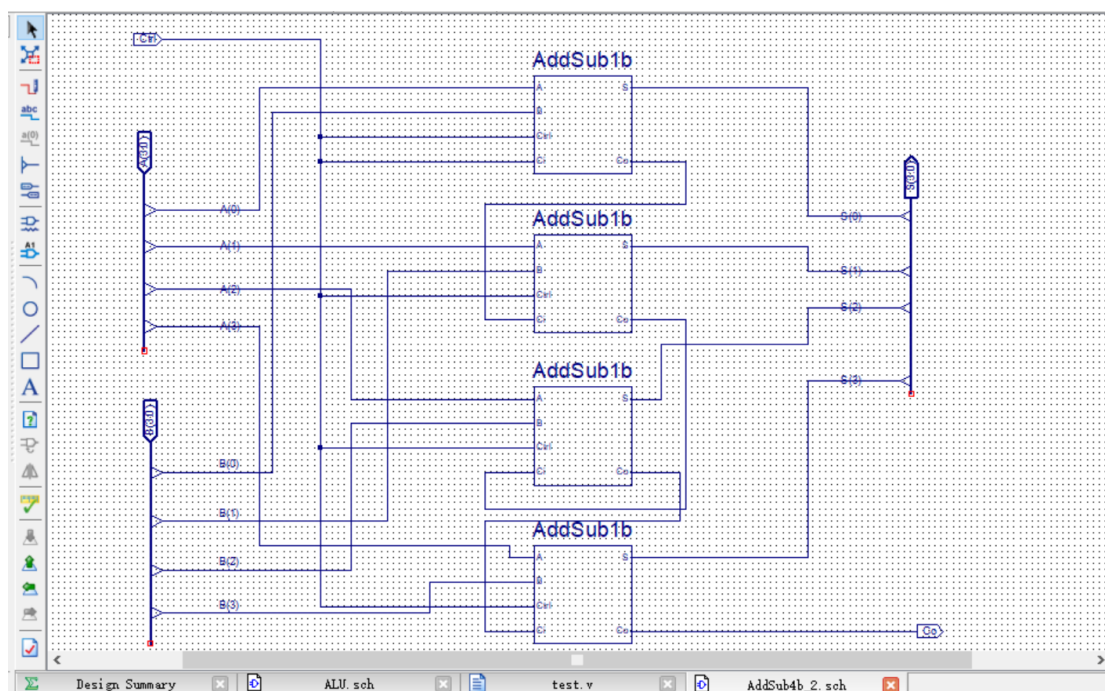


□ 以上为AddSub4b原理图的设计

```

13     wire Co;
14     wire [3:0] S;
15
16     // Bidirs
17
18     // Instantiate the UUT
19     AddSub4b UUT (
20         .Ctrl(Ctrl),
21         .A(A),
22         .B(B),
23         .Co(Co),
24         .S(S)
25     );
26     // Initialize Inputs
27     initial begin
28         Ctrl = 0;
29         A = 5;
30         B = 2;
31         #100;
32         Ctrl = 1;
33         A = 5;
34         B = 2;
35         #100
36         Ctrl = 0;
37         A = 3;
38         A = 3;
39         #100
40         Ctrl = 1;
41         A = 3;
42         B = 3;
43     end
44 endmodule
45


```

□ 以上为AddSub4b的仿真代码

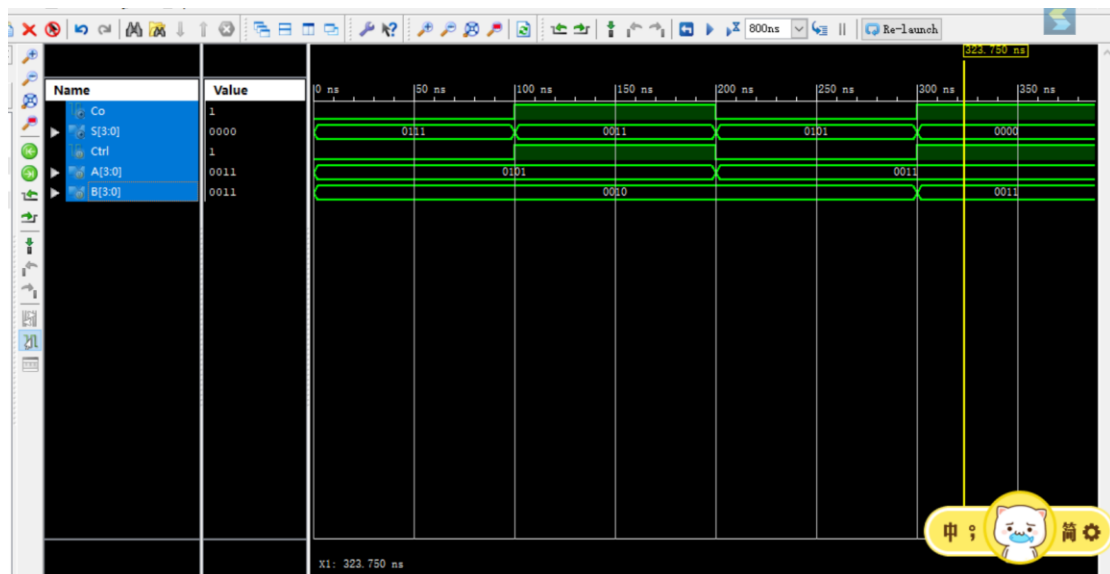

□ 以上为AddSub4b的仿真结果

5.2 ALU 设计

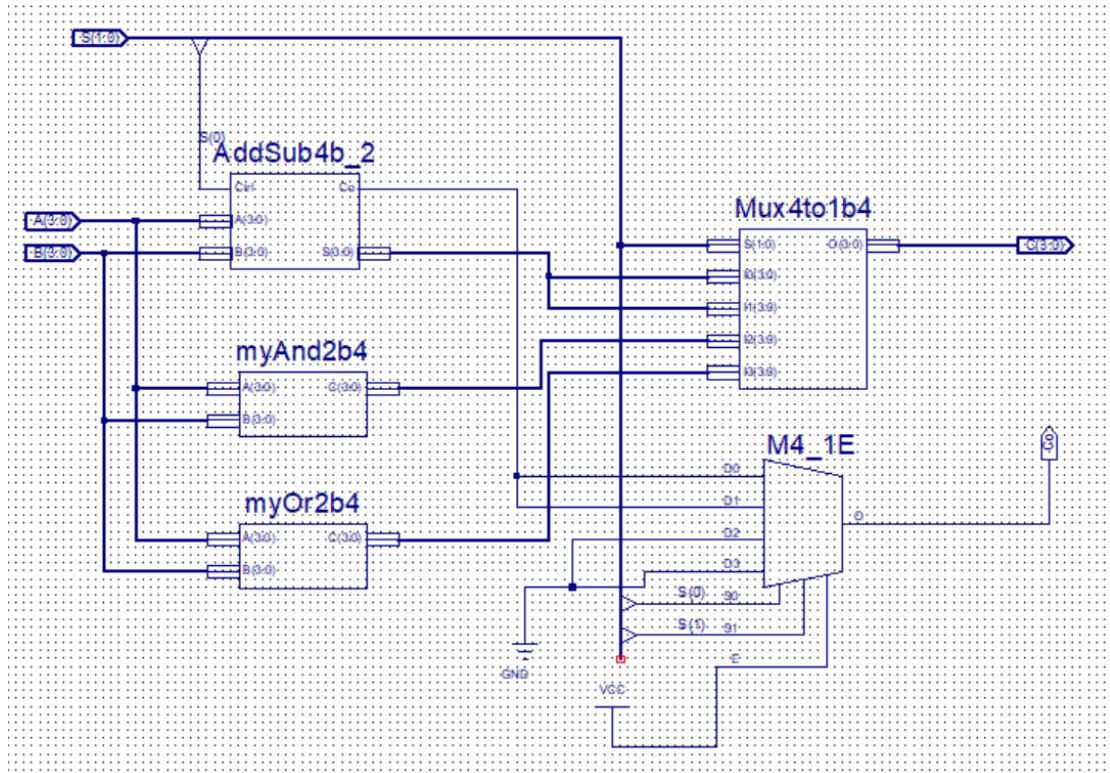


□ 以上为ALU原理图设计

```

25 //
26 // Initialize Inputs
27 initial begin
28     S=2'b00;
29     A=4'b1010;
30     B=4'b0111;
31
32     #100;
33     S=2'b01;
34     A=4'b11101;
35     B=4'b1010;
36
37     #100;
38     S=2'b10;
39     A=4'b1001;
40     B=4'b0101;
41
42     #100;
43     S=2'b11;
44     A=4'b1001;
45     B=4'b0101;
46
47 end
48 endmodule
49

```

□ 以上为ALU仿真代码

 

□ 以上为ALU仿真结果

```
module top(
    input wire clk,
    input wire [3:0]SW,
    input wire [1:0]SW2,
    output wire [3:0]AN,
    output wire [7:0]SEGMENT
);

    wire [7:0] num;
    wire [1:0] btn_out;
    wire [3:0] C;
    wire Co;
    wire [31:0] clk_div;
    pbdebounce m0(clk_div[17],SW[0],btn_out[0]);
    pbdebounce m1(clk_div[17],SW[1],btn_out[1]);
    clkdiv m2(clk,0,clk_div);

    CreateNumber(btn_out, SW[3:2], num[7:0]);

    ALU m5(.A(num[3:0]), .B(num[7:4]), .S(SW2), .C(C), .Co(Co));
    disnum m6( clk,{num[7:0],3'b0,Co,C},4'b0,4'b0,1'b0,AN,SEGMENT );

endmodule
```

□ 以上为Top. v代码

```
NET "SW[0]"      LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]"      LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]"      LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]"      LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW2[0]"     LOC = Y13  | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW2[1]"     LOC = Y12  | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "clk"        LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```




```

NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

```

□ 以上为引脚定义

   

□ 以上为实际成果展示 (+, or, and, -)

实验十（锁存器与触发器基本原理）

实验报告

姓名： 蒋仕彪 学号： 3170102587 专业： 求是科学班（计算机）1701

课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验

实验时间： 2018-11-22

一、实验目的

- ☐ 掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理
- ☐ 掌握锁存器与触发器的区别
- ☐ 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器、D 触发器的基本功能
- ☐ 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器存在的时序问题

二、实验内容和原理

2.1 实验内容

- ☐ 实现基本SR锁存器，验证功能和存在的时序问题
- ☐ 实现门控SR锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- ☐ 实现D锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- ☐ 实现SR主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
- ☐ 实现D触发器，并验证功能


2.2 实验原理

2.2.1 锁存器


- ☐ 构成锁存器的充分条件
 - 能长期保持给定的某个稳定状态
 - 有两个稳定状态：0、1
 - 在一定条件下能随时改变逻辑状态，即：置1或置0
- ☐ 最基本的锁存器有：SR锁存器、D锁存器
- ☐ 锁存器有两个稳定状态，又称双稳态电路

 2.2.2 SR锁存器


- 将两个具有2输入端的反向逻辑器件的输出与输入端交叉连起来，另一个输入端作为外部信息输出端，就构成最简单的SR锁存器。




RS	QQ	说明
00	QQ	保持
01	10	置1
10	01	置0
11	00	未定义

 

浙江大学

 

RS	QQ	说明
00	11	未定义
01	01	置0
10	11	置1
11	QQ	保持

 


■ NAND结构R-S锁存器



RS	$Q\bar{Q}$	SR
00	11	无定义
01	01	置0
10	10	置1
11	$Q\bar{Q}$	保持

不确定

 


(a) 逻辑图


(b) 功能表

(c) 逻辑符号


2.2.3 门控 SR 锁存器

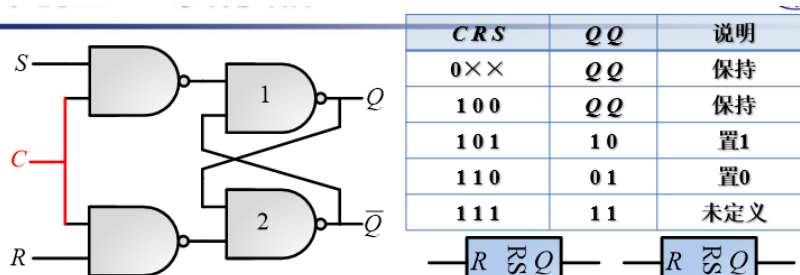


CRS	QQ	说明
$0 \times \times$	QQ	保持
100	QQ	保持
101	10	置1
110	01	置0
111	11	未定义

 

■ 门控RS锁存器(电平使能)

 

CRS	$Q\bar{Q}$	说明
$0 \times \times$	$Q\bar{Q}$	保持
100	$Q\bar{Q}$	保持
101	10	置1
110	01	置0
111	11	无定义

 


(a) 逻辑图

(b) 功能表

(c) 逻辑符号

 2.2.4 D锁存器

- ❑ 基本SR锁存器缺点：存在不确定状态
- ❑ 解决方法：消除不确定状态
 - 只需1个数据输入端 D
 - 输出端Q等于输入端D
 - 采用电平控制 C




2.2.5 触发器

- ❑ D锁存器的缺点：存在空翻现象——如果D锁存器直接用在时序电路中作为状态存储元件，当使能控制信号有效时，会导致该元件内部的状态值随时多次改变，而不是保持所需的原始状态值
- ❑ 解决方法：消除空翻现象，使每次触发仅使锁存器的内部状态仅改变一次
- ❑ 触发：外部输入使锁存器状态改变的瞬间状态
- ❑ 触发器：在锁存器的基础上使每次触发仅使状态改变一次的锁存电路（双稳态）

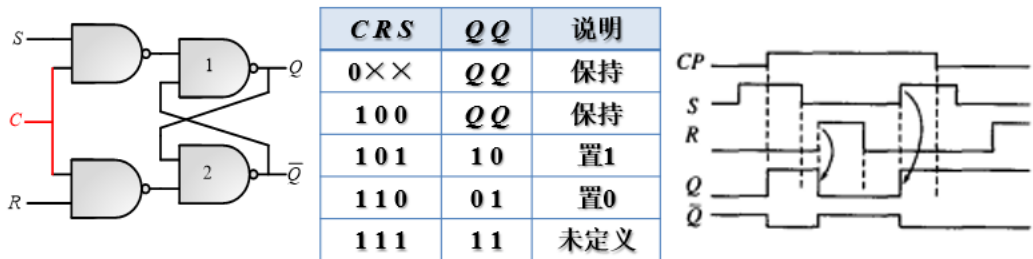2.2.6 空翻现象

- ❑ 空翻现象:又称为竞态现象，是数字电路中的一个术语，指在同一个时钟脉冲信号作用区间内，由于时钟脉冲的宽度过大，触发器出现在“0”“1”两逻辑信号中多次翻转的现象。它限制了同步RS触发器在实际工作中的正常应用。
- ❑ 同步RS时钟触发器有空翻现象。空翻是在基本RS触发器的基础上构造时钟触发器时，因导引电路C门和D门功能不完善而造成的一种现象，即在一次时钟来到期间，触发器多次翻转的现象称为空翻，如图所示。这违背了构造时钟触发器的初衷，每来一次时钟，最多允许触发器翻转一次，若多次翻转，电路也会发生状态的差错，因而是允许的。因为在CP=1期间，时钟对C门和D门的封锁作用消失，数据端R和S端的多次变化就会通过C门和D门到达基本RS触发器的输入端，造成触发器在一次时钟期间的多次翻转。



2.2.7 触发器

触发器

- 主从触发器
- 边沿触发器

利用时钟上升沿或下降沿变换状态，其他时间保持状态

用两个锁存器，主锁存器在脉冲控制下接收输入数据，从锁存器在脉冲结束后改变并保持状态。


利用直流反馈原理（维持阻塞）

利用内部电路延迟时间不同


常见的触发器有：主从SR触发器、D触发器、JK触发器、T

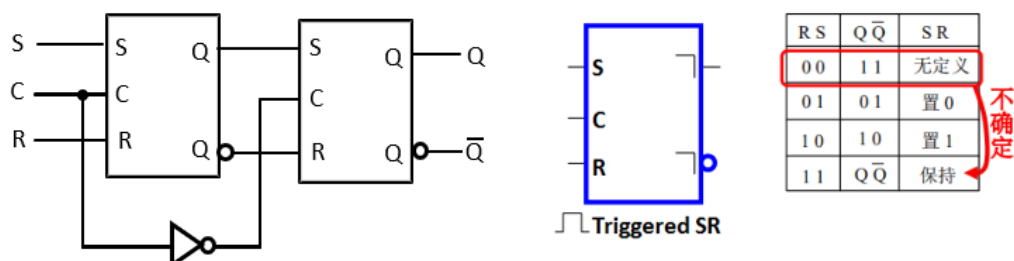2.2.8 SR主从触发器


- 由两个钟控S-R锁存器串联构成，第二个锁存器的时钟通过反相器取反
- 当C=1时，输入信号进入第一个锁存器（主锁存器）
- 当C=0时，第二个锁存器（从锁存器）改变输出
- 从输入到输出的通路被不同的时钟信号值（C = 1 和 C = 0）所断开



□ 一次性采样(1st-Catching)

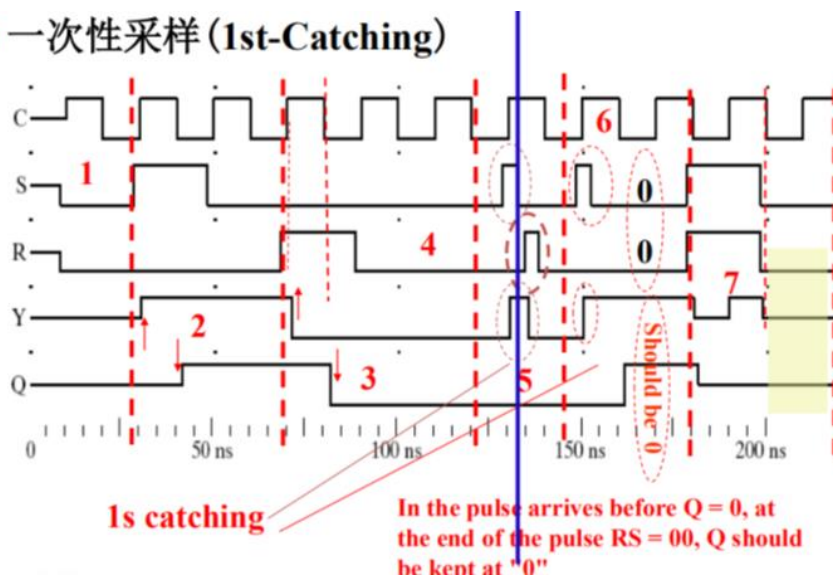

2.2.8 SR主从触发器

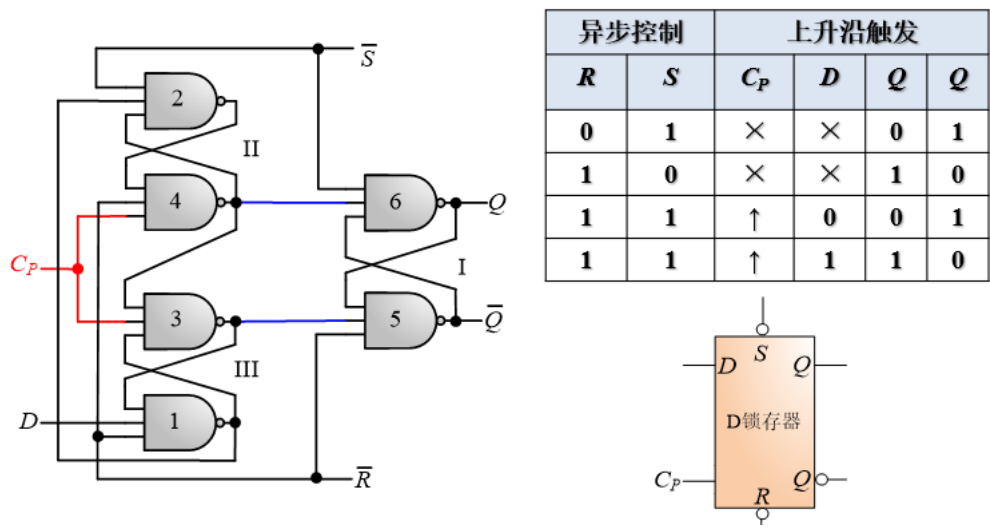

三、实验设备与材料

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 基本SR锁存器

- 新建工程MyLATCHS
- 新建源文件SR_LATCH.sch
- 用原理图方式设计
- 用NAND2实现
- 仿真

4.2 门控SR锁存器

- 新建源文件CSR_LATCH.sch
- 用原理图方式设计
- 用NAND2实现
- 仿真（包含空翻）
- 生成自定义符号的CSR_LATCH.sym

4.3 D锁存器

- ❑ 新建源文件 D_LATCH.sch
- ❑ 用原理图方式设计
- ❑ 用 NAND2 实现
- ❑ 仿真（包含空翻）

4.4 SR主从触发器


- ❑ 新建源文件 MS_FLIPFLOP.sch
- ❑ 用原理图方式设计
- ❑ 调用 CSR_LATCH 实现
- ❑ 仿真（包含一次性采样）

4.5 D触发器

- ❑ 新建源文件 D_FLIPFLOP.sch
- ❑ 用原理图方式设计
- ❑ 调用 NAND3 实现
- ❑ 仿真

五、实验结果与分析

5.1 基本SR锁存器

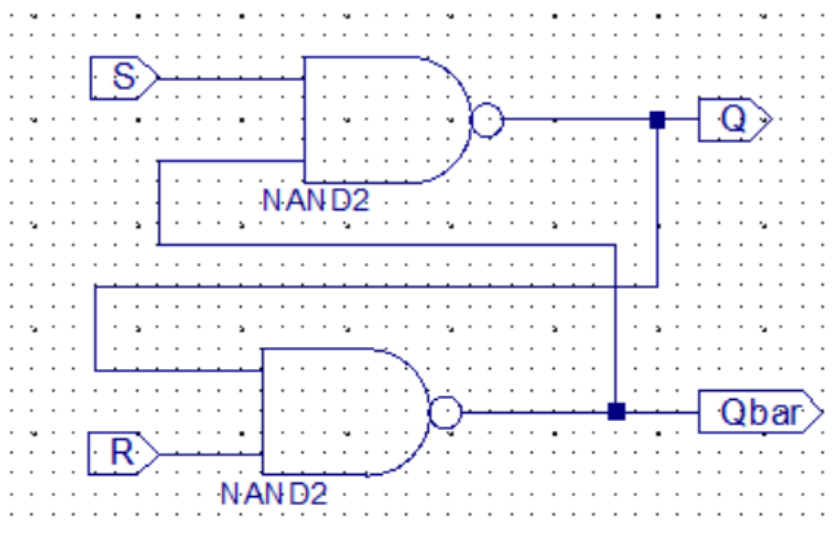

- ❑ 以上为原理图设计


```

module SR_LATCH_SR_LATCH_sch_tb();

// Inputs
reg S;
reg R;


// Output
wire Q;
wire Qbar;

// Instantiate the UUT
SR_LATCH UUT (
    .S(S),
    .R(R),
    .Q(Q),
    .Qbar(Qbar)
);

// Initialize Inputs
initial begin
    S = 1; R = 0; #50;
    S = 1; R = 1; #50;
    S = 0; R = 1; #50;
    S = 1; R = 1; #50;
    S = 0; R = 0; #50;
    S = 1; R = 1; #50;
    S = 1; R = 1; #50;
end
endmodule


```

□ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真波形


5.2 门控SR锁存器

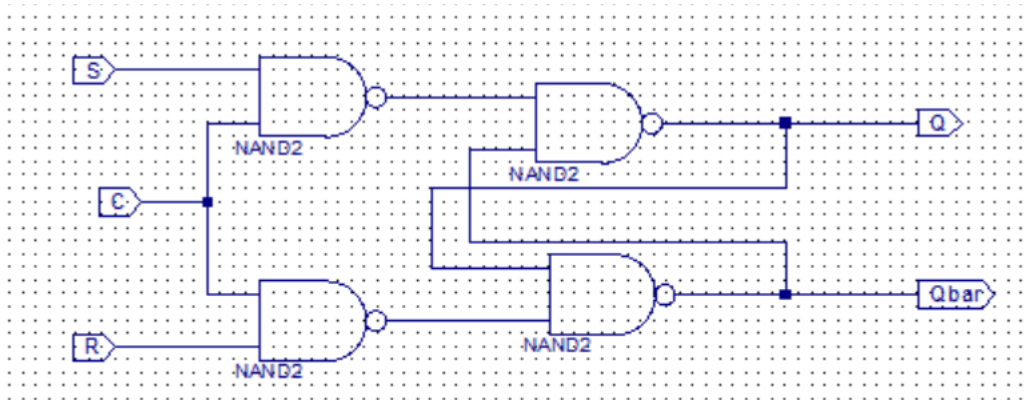

□ 以上为原理图设计


```
initial begin
    C=1;
    R=1;S=0;#50;
    C=0;
    R=0;S=0;#50;
    R=0;S=1;#50;
    C=1;
    R=0;S=1;#50;
    R=0;S=0;#50;
    R=1;S=0;#50;
    R=0;S=0;#50;
    R=0;S=1;#50;
end
endmodule
```

□ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真结果（注意到，C=1后Q进行了多次翻转，发生空翻）


5.3 D锁存器

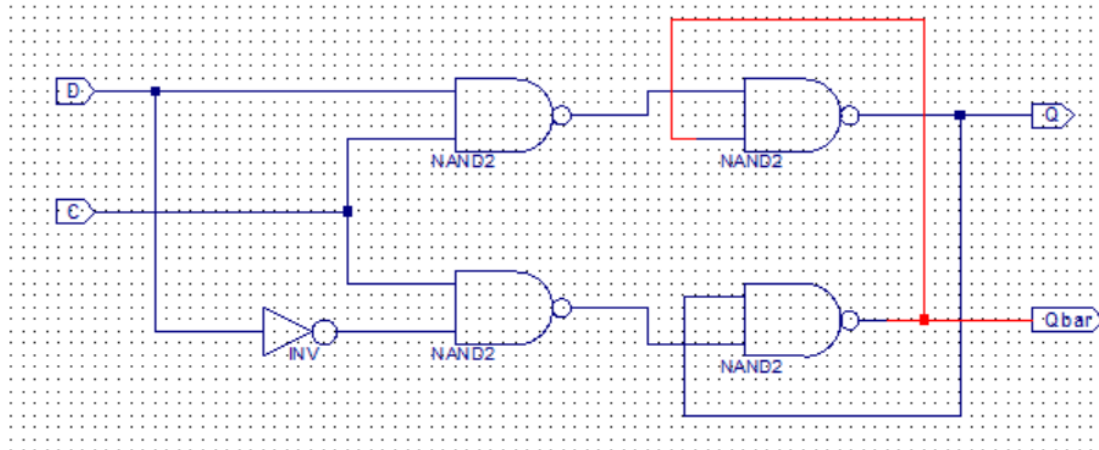

□ 以上为原理图设计


```
initial forever begin
    C=0;
    #50;
    C=1;
    #50;
end
initial forever begin
    D=0;
    #10;
    D=1;
    #10;
end
endmodule
```

□ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真结果（注意到，50~100ns和150ns~200ns发生空翻）

5.4 SR 主从触发器

 


□ 以上为原理图设计

```
initial begin
    S=1;R=0;
    #100;
    S=0;R=0;
    #195;
    S=0;R=1;
    #10;
    S=0;R=0;
    #500;


end
initial forever begin
    C=1; #50;
    C=0; #50;
end
```

□ 以上为仿真代码

 

□ 以上为仿真结果（300ns处发生了一次性采样，理论上Q不能变成0）


4.5 D触发器

 

▣ 以上为原理图设计

```
initial begin
    D = 0; S = 1; R = 0; #100;
    S = 1; R = 1; #300;
    S = 0; R = 1;
end
initial forever begin
    D = 0;
    Cp = 0; #50;
    Cp = 1; #50;
    Cp = 0; #50;
    D = 1;
    Cp = 1; #50;
    Cp = 0; #50;
    Cp = 1; #50;
end
endmodule
```

▣ 以上为仿真代码

 

▣ 以上为仿真结果

实验十一（同步时序电路设计）实验报告

姓名：蒋仕彪 学号：3170102587 专业：求是科学班（计算机）1701

课程名称：逻辑与计算机设计基础实验

实验时间：2018-11-29

一、实验目的

- 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法
- 掌握时序电路的激励函数、状态图、状态方程的运用
- 掌握用Verilog进行有限状态机的设计、调试、仿真
- 掌握用FPGA实现时序电路功能

二、实验内容和原理

2.1 实验内容：

- 任务 1：原理图方式设计 4 位同步二进制计数器
- 任务 2：以 Verilog 行为描述方式设计 16 位可逆二进制同步计数器

2.2 实验原理：

2.2.1 4 位二进制计数器状态表

4位同步二进制计数器状态表



	当前状态(现态)				下一状态(次态)				触发器激励(输入)			
	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}	D_A	D_B	D_C	D_D
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

状态变化条件

- ☞ 计数触发
- ☞ 无外部输入

输入激励

- ☞ 满足次态的输入要求
- ☞ 输入方程

状态分配

- ☞ 计数值决定

触发器选择

- ☞ D触发器
- ☞ 4个

浙江大学 系统结构与

2.2.2 4位二进制同步计数器

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	D_A	D_B	D_C	D_D
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

激励函数

$$D_A = Q_A$$

$$D_B = \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$

$$D_C = \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_A\overline{Q_B}\overline{Q_C}$$


$$= \overline{(Q_A + Q_B)} \oplus \overline{Q_C}$$

$$D_D = \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_A\overline{Q_B}\overline{Q_C}\overline{Q_D}$$

$$= \overline{(Q_A + Q_B + Q_C)} \oplus \overline{Q_D}$$

进位RC的输出函数
 
$$R_C = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C} + \overline{Q_D}$$



$$D_A = Q_A$$

$$D_B = \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$

$$D_C = \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_A\overline{Q_B}\overline{Q_C}$$

$$= \overline{(Q_A + Q_B)} \oplus \overline{Q_C}$$

$$D_D = \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_A\overline{Q_B}\overline{Q_C}\overline{Q_D}$$

$$= \overline{(Q_A + Q_B + Q_C)} \oplus \overline{Q_D}$$

$$R_C = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C} + \overline{Q_D}$$

4位同步计数器结构化描述：原语描述



```

module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
    ..... //端口及变量定义
    FD      FFDA (.C(clk),.D(Da),.Q(Qa)),
    FFDB (.C(clk),.D(Db),.Q(Qb)),
    FFDC (.C(clk),.D(Dc),.Q(Qc)),
    FFDD (.C(clk),.D(Dd),.Q(Qd));
    //也可调用实验九设计的D触发器

    defparam FFDA.INIT = 1'b0; // define initial value of the D type Flip-Flop
    defparam FFDB.INIT = 1'b0;
    defparam FFDC.INIT = 1'b0;
    defparam FFDD.INIT = 1'b0;
    INV     GQa (.I(Qa),.O(nQa)), //4个非门, FD实例没有反向输出端
    GQb (.I(Qb),.O(nQb)),
    GQc (.I(Qc),.O(nQc)),
    GQd (.I(Qd),.O(nQd));

    assign Da = nQa; //赋值描述

    XNOR2   ODb (.I0(Qa),.I1(nQb),.O(Db)), //2输入异或非
    ODc (.I0(Nor_nQa_nQb),.I1(nQc),.O(Dc)),
    ODd (.I0(Nor_nQa_nQb_nQc),.I1(nQd),.O(Dd));

    NOR4    ORc (.I0(nQa),.I1(nQb),.I2(nQc),.I3(nQd),.O(Rc)); //4输入或非门
    NOR2    G1 (.I0(nQa),.I1(nQb),.O(Nor_nQa_nQb)); //2输入或非门
    NOR3    G2 (.I0(nQa),.I1(nQb),.I2(nQc),.O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule
    
```

4位同步计数器结构化描述：门级描述



```

module counter_4bit(clk, rst, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
    ..... //端口定义
    wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQd, Rc;
    reg Qa, Qb, Qc, Qd;

    assign Da = nQa;
    assign Db = ~(Qa ^ nQb);
    assign Dc = ~(~(nQa | nQb) ^ nQc);
    assign Dd = ~(~(nQa | nQb | nQc) ^ nQd);
    assign Rc = ~(nQa | nQb | nQc | nQd);

    always @ (posedge clk)
        if (rst) {Qa,Qb,Qc,Qd} <= 4'b0000;
        else begin
            Qa <= Da;
            Qb <= Db;
            Qc <= Dc;
            Qd <= Dd;
        end
endmodule
    
```

行为化结构描述

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{Q_A} \overline{Q_B} + Q_A \overline{Q_B} = \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{Q_A} \overline{Q_C} + \overline{Q_B} \overline{Q_C} + Q_A \overline{Q_B} \overline{Q_C} \\
 &= \overline{(Q_A + Q_B)} \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{Q_A} \overline{Q_D} + \overline{Q_B} \overline{Q_D} + \overline{Q_C} \overline{Q_D} + Q_A \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} \\
 &= \overline{(Q_A + Q_B + Q_C)} \oplus \overline{Q_D}
 \end{aligned}$$

四位同步二进制双向计数器激励方程



◎ 激励函数与结构化行为描述

- 行为描述简单
- 结构化有利于学习

$S = 1$ 时，正向计数，各触发器逻辑表达式同前面
 $S = 0$ 时，反向计数，各触发器逻辑表达式如下式

```

module counter_4rev (clk, rst, s, cnt, Rc);
    ..... //端口定义
    wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQd, Rc;
    reg Qd, Qc, Qb, Qa;

    assign Da = ? ;
    assign Db = ? ;
    assign Dc = ? ;
    assign Dd = ? ;
    assign Rc = ? ;

    assign cnt = {Qd, Qc, Qb, Qa};

    always @ (posedge clk)
        if (rst) cnt <= 4'b0000; //同步清零
        else {Qd, Qc, Qb, Qa} <=
            {Dd, Dc, Db, Da};
endmodule
    
```

根据理论课自行完成分析过程

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S} \oplus \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] \\
 &= [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\
 &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] \\
 &= [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\
 &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\
 R &= \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} + S Q_A Q_B Q_C Q_D
 \end{aligned}$$

2.2.3 可逆二进制同步计数器

□ 可逆二进制同步计数器通过控制端S选择正向或者反向计数

- $S = 1$ 时，正向计数，各触发器逻辑表达式同前面
- $S = 0$ 时，反向计数，各触发器逻辑表达式如下式

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S} \oplus \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] = [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\
 &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] = [\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\
 &= [\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\
 R &= \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} + S Q_A Q_B Q_C Q_D \quad (\text{进位、借位输出})
 \end{aligned}$$

□ 可逆二进制4位同步计数器的行为描述

```
module counter_4bit_rev(clk, s, cnt, Rc);
input wire clk, s;
output reg [3:0] cnt;
output wire Rc;
Initial begin cnt = 0;
assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
always @ (posedge clk) begin
    if (s)
        cnt <= cnt + 1;
    //always 中被赋值的变量 cnt 一定为 reg 量型。
    else
        cnt <= cnt - 1;
end
```

32位同步二进制可逆计数器：行为描述



◎ 同步二进制可逆计数器行为描述

```
module counter_32bit_rev(input wire clk, s,
                        output reg [31:0] cnt, //32位计数器
                        output wire Rc);

// (~|cnt): 先对cnt的每一位进行“或”运算,再对结果取非。即cnt[31:0]=0时: (~|cnt)=1
// 反向计数, cnt=全0时借位: 条件(~s & (~|cnt)) ==1, 需s=0, cnt[3:0]=0。
// 正向计数, cnt=全1时进位: 条件(s & (&cnt)) ==1, 需s=1, cnt[3:0]=F...
assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt)); //进位或借位时
always @ (posedge clk) begin
    if(s) cnt <= cnt + 1; //s==1时, 正向计数
    else cnt <= cnt - 1; //s==0时, 反向计数
end

endmodule
```

行为描述简单抽象:
不利于逻辑电路原理学习
实际设计中常采用行为描述

浙江大学 系统结构与系统软件实验室

2.2.4 分频器设计

□ 100MHz 信号通过 50,000,000 次分频后, 得到 1Hz 的秒脉冲方波, 作为计数器的脉冲输入

```
module counter_1s(clk, clk_1s);
input wire clk;
output reg clk_1s;
reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk) begin
    if (cnt < 50_000_000) begin
        cnt <= cnt + 1;
    end else begin
        cnt <= 0;
        clk_1s <= ~clk_1s;
    end
end

endmodule
```

三、主要仪器设备

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

四、操作方法与实验步骤

4.1 设计4位同步二进制计数器

- 新建工程
 - 工程名称用 MyCounter。
 - Top Level Source Type 用 HDL
- 新建源文件
 - 类型是 Schematic
 - 文件名称用 Counter4b。
- 原理图方式进行设计
- 进行波形仿真
- 新建源文件，用作时钟
 - 类型是 Verilog
 - 文件名称用 clk_1s
- Verilog 行为描述
- 新建源文件
 - 类型是 Verilog
 - 文件名称用 Top。
 - 右键设为 “Set as Top Module”
- 输入为 clk (100MHZ) 时钟
- 每秒自增 1//根据 “分频器设计” 程序得到 1s 时钟
- 显示在 1 位数码管上//AN0, AN1, AN2, AN3 中选一个
//其他数码管位可以显示 0 或者不显示，最好不显示
- Rc 显示在 LED 灯上

4.2 设计 16 位可逆同步二进制计数器

- 新建工程
 - 工程名称用 myRevCounter。
 - Top Level Source Type 用 HDL
- 新建源文件
 - 类型是 Verilog
 - 文件名称用 RevCounter。
- 结构化描述方式进行设计

- ❑ 波形仿真（包含正向计数和反向计数）
- ❑ 新建源文件，设计 100ms 时钟
 - 类型是 Verilog
 - 文件名称用 clk_100ms
- ❑ Verilog 行为描述
- ❑ 新建源文件
 - 类型是 Verilog，文件名称用 Top。
 - 右键设为 “Set as Top Module”
- ❑ 输入为 clk（100MHZ）时钟
- ❑ 用 sw[0]控制自增/自减 1（每 0.1 秒）
- ❑ 显示在 4 位数码管上
- ❑ Rc 状态用 LED 灯来显示

五、实验结果与分析

5.2 设计16位可逆同步二进制计数器

```
module RevCounter(
    input wire clk, s,
    output reg[15:0] cnt,
    output wire Rc
);
    assign Rc=(~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
    initial begin
        cnt = 0;
    end
    always @ (posedge clk) begin
        if (s) cnt <= cnt + 1;
        else cnt <= cnt - 1;
    end
endmodule
```

- ❑ 以上为 Revcounter 的 verlog 代码

```
module test_counter;

    // Inputs
    reg clk;
    reg s;
    // Outputs
    wire [15:0] cnt;
```


```

wire Rc;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
RevCounter uut (
    .clk(clk),
    .s(s),
    .cnt(cnt),
    .Rc(Rc)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    s = 0;
end
// Wait 100 ns for global reset to finish
initial forever begin
    clk = 0;
    #50;
    clk = 1;
    #50;
end
// Add stimulus here

endmodule

```

□ 以上为仿真代码

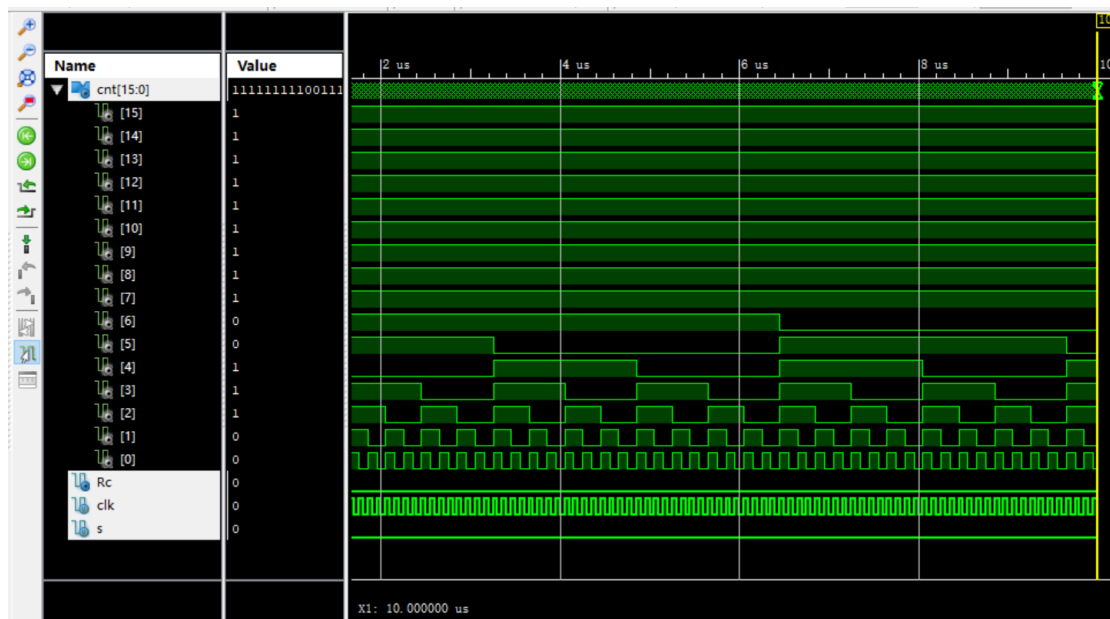

□ 以上为仿真结果

```

module clk_100ms(clk,clk_100ms);
input wire clk;
output reg clk_100ms;
reg [15:0] cnt;
always @(posedge clk)begin
    if(cnt<5_000_000)begin
        cnt <= cnt + 1;
    end else begin
        cnt <= 0;
        clk_100ms <= ~clk_100ms;
    end
end
end

endmodule

```

□ 以上为 clk_100ms.v 的代码

```

module top(input wire clk,
           input wire s,
           output wire [3:0]AN,
           output wire [7:0]SEGMENT,
           output wire [7:0]LED

);

wire [15:0] cnt;
wire clk_100ms;

RevCounter m0(clk_100ms, s, cnt, LED[0]);

clk_100ms m1(clk,clk_100ms);





disnum m2(clk, cnt , 4'b0 , 4'b0, 1'b0, AN, SEGMENT);

assign LED[7:1] = 7'b1111111;

endmodule

```

□ 以上为 top.v 的代码

    

▣ 以上为成果展示